

# باسمه تعالی

جزوه درس مدار منطقی

مهندس رضا سعیدی نیا

دانشجوی دکترا معماری سیستم های کامپیوتر دانشگاه تهران

برای مشاهده ویدیوهای ضبط شده درس مدار منطقی با حل 15 سال

تست های کارشناسی ارشد به سامانه زیر مراجعه کنید:

[www.idars.ir](http://www.idars.ir)

بخش دانشگاهی - فنی مهندسی - مهندسی کامپیوتر

<http://www.saeedinia.ir>

saeidi\_reza@yahoo.com

## فصل 1 (مبنای کامپیوتر)

تبدیل اعداد از مبنای 10 به مبنای R : قسمت صحیح را بر تقسیم‌های متوالی R به دست می‌آوریم تا زمانی که خارج قسمت قابل تقسیم بر R نباشد و از آخرین خارج قسمت به چپ (باقی‌مانده‌ها) را می‌نویسیم قسمت اعشار را با ضرب‌های متوالی در R به دست می‌آوریم تا اعشار صفر شود یا به دقت مورد نظر برسد.

$$R-1 \leq \text{هر رقم در مبنای } R \leq R$$

تبدیل اعداد از مبنای R به مبنای 10 : قسمت صحیح را با ضرب در توان‌های R (0 تا n) و قسمت اعشار را با ضرب در توان‌های منفی R به دست می‌آوریم و حاصل جمع را محاسبه می‌کنیم:

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m}) = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \dots + a_{-m} r^{-m} = (\sum a_i r^i)_{10}$$

مثال: اعداد زیر را به مبنای 10 تبدیل کنید:

$$(257.2)_8 = 2 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 + 2 \cdot 8^{-1} = 175.25$$

$$(1FA/C)_{16} = 1 \cdot 16^2 + F \cdot 16^1 + A \cdot 16^0 + C \cdot 16^{-1} = 506.75$$

$$(1011001.101) = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-3} = 89.625$$

کدام یک از اعداد زیر اگر به مبنای 4 تبدیل شود خاتمه پذیر است؟

$$0/875(4 \quad 0/775(3 \quad 0/15(2 \quad 0/1(1$$

پاسخ: یعنی بعد از چند بار ضرب کردن قسمت اعشار صفر شود. جواب گزینه 4 می‌باشد.

تبدیل مبنای 2 به 16 (یا 4): قسمت صحیح را از ممیز به چپ و اعشار را از ممیز به راست 4 (یا 3) رقم جدا می‌کنیم و به جای آن از جدول تبدیل مبنای 2 که در ادامه می‌آید مقدار مربوطه را می‌نویسیم:

$$(0010,1101.1101)_2 = (2D.D)_{16}$$

$$(101,101,110.100)_2 = (556.4)_8$$

$$(10,11,01.11,01)_2 = (231.31)_4$$

در انجام تبدیلات اگر رقم (بیت) کم باشد به سمت چپ قسمت صحیح یا سمت راست قسمت اعشار به تعداد کافی صفر اضافه می‌کنیم.

$$(11011011)_2 = (?)_8 = (011,011,011)_2 = (333)_8$$

$$(1101100.101)_2 = (?)_{16} = (0110,1100.1010)_2 = (6C.A)_{16}$$

تبدیل مبنای 16 (یا 4) به 2: به جای هر رقم به ترتیب 4 و 3 رقم معادل آن را از جدول تبدیل مبنای 2 می‌نویسیم.

جدول تبدیل مبناها:

مبنای 10	مبنای 2	مبنای 8	مبنای 16
	8421	81	
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

مکمل پایه و مکمل پایه کاهش یافته: در هر مبنای  $r$  به مکمل  $r$  مکمل پایه و به مکمل  $r-1$  مکمل پایه کاهش یافته می‌گوییم.

طریقه‌ی محاسبه‌ی مکمل  $r-1$ : به تعداد رقم‌های عدد  $r-1$  قرار می‌دهیم و عدد را از آن کم می‌کنیم.

مکمل 9 عدد  $10(256)$  چیست؟

$$\begin{array}{r} 999 \\ - 256 \\ \hline 743 \end{array}$$

مکمل 1 عدد  $2(110101)$  چیست؟

$$\begin{array}{r} 111111 \\ - 110101 \\ \hline 001010 \end{array}$$

در مبنای  $r$ : مکمل  $r = 1 + (\text{مکمل } r-1)$

مکمل 10 عدد  $10(256)$  چیست؟

$$743 + 1 = 744$$

در حالت کلی مکمل 10 عدد  $n$  رقمی  $10^n - N = N$  می‌باشد.

در حالت کلی مکمل  $r$  عدد  $n$  رقمی  $r^n - N = N$  می‌باشد.

جمع و تفریق در پایه ۲:

$A+B$

$$(A-B)_r = A_r + (B \text{ عدد } r \text{ مکمل}) = A_r + (r^n - B)$$

اگر  $A \geq B$  باشد حتماً حاصل نقلی دارد که آن را نادیده می‌گیریم.

اگر  $A < B$  خروجی نقلی ندارد و پاسخ مکمل ۲ حاصل تفریق است. برای بدست آوردن عدد معادل مکمل ۲ آن را حساب می‌کنیم و جلوی آن یک منفی قرار می‌دهیم.

مثال تفریق‌های زیر را با مکمل ۱۰ بدست آورید:

$$(456-321)=456+679=135$$

$$(321-456)=321+544=865=-135$$

مثال: تفریق‌های زیر را به روش مکمل ۲ حل کنید (بدون علامت)

$$(10100)_2 - (01111)_2 = 10100 + 10001 = 100101 \rightarrow 5$$

$$(01111)_2 - (10100)_2 = 01111 + 01100 = 11011 \rightarrow -5$$

در اعداد بدون علامت هنگام گسترش سمت چپ صفر قرار می‌دهیم در اعداد علامت‌دار هنگام گسترش سمت چپ علامت قبلی را گسترش می‌دهیم:


$$111 \rightarrow 11111$$

$$0111 \rightarrow 00111$$

در اعداد بدون علامت صحیح در  $n$  بیت از ۰ تا  $2^n - 1$  ذخیره می‌شود.

روش‌های ذخیره‌سازی اعداد صحیح (منفی و مثبت):

 ۱- روش مقدار علامت (sign-magnitude): در این روش سمت چپ‌ترین بیت (MSB=Most significant bit) را به عنوان بیت علامت در نظر می‌گیریم و برای اعداد مثبت ۰ و برای اعداد منفی یک قرار می‌دهیم و بقیه بیت‌ها را برای ذخیره کردن مقدار استفاده می‌کنیم.



مثلاً در ۸ بیت ۱۲-، ۱۲+ بصورت ۰۰۰۰۱۱۰۰ و ۱۰۰۰۱۱۰۰ ذخیره می‌شوند. در این روش در  $n$  بیت از  $(2^{n-1}-1)$  تا  $(2^{n-1}-1) +$  ذخیره می‌شود.

دو ایراد:

۱- برای عدد صفر دو نمایش داریم: مثلاً در ۸ بیت ۰۰۰۰۰۰۰۰ نشان دهنده ۰+ و ۱۰۰۰۰۰۰۰ نشان دهنده ۰- می‌باشد.



2- جمع دو عدد مختلف علامه درست بدست نمی‌آید. یعنی  $A+(-A)=-2A$  که برای رفع ایراد آن را بصورت  $A-(+A)$  می‌نویسیم یعنی به جای جمع تفریق می‌کنیم.

2- **روش متمم یک:** در این روش عدد مثبت را به شیوه معمولی می‌نویسیم و عدد منفی متمم 1 عدد مثبت می‌باشد. برای بدست آوردن متمم یک 0 ها را به یک و یک ها را به صفر تبدیل می‌کنیم. یعنی  $1 \rightarrow 0$

در این روش عدد  $+12=00001100$  و  $-12=11110011$  می‌باشند.

در این روش نیز برای عدد صفر دو نمایش داریم.  $00000000=+0$ ,  $11111111=-0$ .

در این روش نیز در  $n$  بیت از  $(2^{n-1}-1)$  تا  $(2^{n-1}-1)+$  ذخیره می‌شود.

3- **روش متمم 2 (مکمل 2):** عدد مثبت را به شیوه معمولی می‌نویسیم و عدد منفی مکمل 2 عدد مثبت است. برای بدست آوردن متمم 2 دو روش داریم روش اول: متمم  $2 =$  متمم  $1 + 1$

روش دوم: عدد را از راست به چپ پیمایش می‌کنیم و تا اولین یک را می‌نویسیم از آن به بعد را **not** می‌کنیم. در این روش  $+12=00001100$  و  $-12=11110100$  می‌باشد. این روش هیچ ایرادی ندارد. محدوده عدد در  $n$  بیت از  $(2^{n-1}-1)+$  تا  $-(2^{n-1}-1)$  می‌باشد.

**کدهای دودویی:** روشی برای نمایش اعداد و حروف در متمم می‌باشد هر کد به منظور خاص و اهداف خاصی طراحی می‌شود و باید نیازهای مدنظر را برآورده کند.

**کد BCD(binary coded decimal):** کد ده دهی تبدیل شده به باینری هدف نمایش روش قلم و کاغذ باشد در کد دهدهی رقم ها بین صفر تا 9 می‌باشند بنابراین در کد BCD نیز رقم ها بین صفر تا 9 می‌باشد به ازای هر رقم 4 بیت از جدول مقابل استفاده می‌شود.

مبنای 10	کد BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

$$\begin{aligned}(10)_{10} &= (1010)_2 \\ (10)_{10} &= (00010000)_{BCD} \\ (11)_{10} &= (1011)_2 \\ (11)_{10} &= (00010001)_{BCD} \\ (12)_{10} &= (1100)_2 \\ (12)_{10} &= (00010010)_{BCD} \\ (20)_{10} &= (10100)_2 \\ (20)_{10} &= (00100000)_{BCD}\end{aligned}$$

رقم های 0 تا 9 در مبنای 2 و BCD باهم برابرند ولی اعداد از 9 به بعد در BCD از لحاظ ارزش معادل مبنای دو + 6 می‌باشد.

کد خود مکمل کدی است که در آن مکمل 9 عدد با مکمل 1 آن عدد برابر است.

کد وزن دار : کدی است که هر رقم آن یک ارزش دارد ( یک ضریب یا وزن دارد).

مبنای 10	کد وزن دار (1 -2 4 8)
0	0000
1	0111
2	0110
3	0101
4	0100
5	1011
6	1010
7	1001
8	1000
9	1111

خود مکمل است / متمم 1 = مکمل 9

کد گری ( Gray ) یا کد انعکاسی :

در کد گری هر عدد با عدد قبلی فقط در یک بیت تفاوت دارد (برای ارسال متوالی اعداد استفاده می شود).

$$b_n = a_n, \quad b_{n-1} = a_n \oplus a_{n-1}, \quad b_{n-2} = a_{n-1} \oplus a_{n-2}$$

مبنای 10	مبنای 2	کد گری
	$a_3 a_2 a_1 a_0$	$b_3 b_2 b_1 b_0$
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

کد اسکی: در یک بایت از 0 تا 127 برای حروف انگلیسی و از 127 تا 255 برای زبان دوم اما جدیداً " کدهای اسکی 2 بایت است یعنی تا  $2^{16}-1$  داریم تا زبان های مختلف را وارد کنیم

کد توازن (parity): این کد برای تشخیص خطا استفاده می شود. و دارای دو نوع می باشد

توازن فرد (odd parity): تعداد یک ها در داده توازن فرد است.

توازن زوج (even parity): تعداد یک ها در داده و توازن زوج است.

مبنای 2	$P_o$ (توازن فرد)	$P_e$ (توازن زوج)
0000	1	0
0001	0	1
0010	0	1
0011	1	0
0100	0	1
0101	1	0
0110	1	0
0111	0	1
1000	0	1
1001	1	0
1010	1	0
1011	0	1
1100	1	0
1101	0	1
1110	0	1
1111	1	0

$$P_e = a_n \oplus a_{n-1} \oplus \dots \oplus a_0$$

$$P_o = (a_n \oplus a_{n-1} \oplus \dots \oplus a_0)'$$

## فصل 2: ساده سازی توابع با جبر بول

گیت‌های منطقی: برای ساخت مدارات منطقی از ترانزیستور استفاده می‌شود. گیت‌ها یکسری مدارات اصلی و آماده هستند که ساخته شده‌اند و در آزمایشگاه‌ها قابل استفاده هستند. انواع مهم گیت‌های منطقی عبارتند از:


گیت بافر: وظیفه‌ی آن تنظیم مقدار  $X$  است و اجازه نمی‌دهد ولتاژ مورد استفاده برای 0 و 1 تضعیف شود.

X	F
0	0
1	1



گیت not:

X	F
0	1
1	0

 


گیت and:

X	Y	$xy$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




گیت or:

X	Y	$x+y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


گیت (not and)nand:

X	Y	$(xy)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 



گیت (not or)nor:

X	Y	$(x+y)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 


گیت xor:

X	y	$x'$	$y'$	$xy'$	$x'y$	$xy' + x'y$
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0

  

## گیت xnor

X	y	x'	y'	x'y'	xy	x'y+xy'
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1

 

$$F = xy + x'y' = (x \oplus y)'$$

**جبر بول:** یک روش ساده سازی عبارات (توابع منطقی) استفاده از جبر بول است برای ساده سازی از قوانین جبر بول استفاده می-کنیم. قوانین جبر بول عبارتند از:

$$x.1=x$$

$$x+0=x \quad 1$$

$$x.x'=0$$

$$x+x'=1 \quad 2$$

$$x.x=x$$

$$x+x=x \quad 3$$

$$x.0=0$$

$$x+1=1 \quad 4$$


$$(x')'=x \quad 5$$

$$x.y=y.x$$

$$x+y=y+x \quad 6$$

$$x(yz)=(xy)z$$

$$x+(y+z)=(x+y)+z \quad 7$$

 

$$x+yz=(x+y)(x+z)$$

$$x(y+z)=xy+xz \quad 8$$

$$(xy)'=x'+y' \quad \text{قوانین دمورگان}$$


$$(x+y)'=x'y' \quad 9$$

$$x.(x+y)=x \quad \text{قوانین جذب}$$

$$x+xy=x \quad 10$$


قوانین دمورگان:

$$(x.y)'=x'+y'$$

 

and\_invert=invert\_or

$$(x+y)' = x' \cdot y'$$

 

Or\_invert=invert\_and

**اثبات درستی قوانین:** یک روش اثبات قوانین جدول درستی (جدول صحت) می باشد در این روش صحت عبارات سمت چپ را بدست آورده و صحت عبارات سمت راست را نیز بدست می آوریم که باید برابر باشد. برای بدست آوردن جدول صحت براساس تعداد ورودی های صورت مساله معادل مبنای دو را نوشته و بر اساس رابطه بین خروجی و ورودی ها مقدار خروجی به ازای هر ترکیب ورودی را بدست می آوریم. این عمل را برای هر دو عبارت مد نظر صورت مساله انجام می دهیم.

**مثال:** درستی  $x = x + xy$  را با جدول صحت بررسی کنید:


x	y	xy	x+xy
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

**مثال:** با جدول درستی ثابت کنید  $x+yz = (x+y)(x+z)$


x	Y	z	yz	x+yz	x+y	x+z	(x+y)(x+z)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

**دیگرام ون:** یک روش دیگر برای اثبات برابری دو عبارت است.

 **مثال:** درستی قانون دمورگان  $(x+y)' = x' \cdot y'$  را با دیگرام ون نمایش دهید.





 مثال: درستی قانون  $x+xy=x$  را با دیاگرام ون نشان دهید:




$$x+xy=x$$

  مثال: مثال با دیاگرام ون قانون  $x(y+z) = xy+xz$  را ثابت کنید.



مثال: عبارات زیر را با استفاده از جدول ساده کنید.

1.  $x+x'y=(x+x')(x+y)=x+y$


 


2.  $x(x'+y)=xx'+xy=xy$

3.  $x'y'z+x'yz+xy'=x'z(y'+y)+xy'=x'z+xy'$

4.  $xy+x'z+yz=xy+x'z+yz(x+x')=xy+x'z+yzx+yzx'$

$xy(1+z)+x'z(1+z)=xy+x'z$

  

یک متغیر

• هر چه

مکمل یک

$$(x+y+z)'=(x+B)'=x'.B'=x'(y+z)'=x'.y'.z'$$

**تعریف مینترم و ماکسترم:** مینترم به عبارتی گفته می شود که فقط به ازای یک ترکیب ورودی ها 1 است و در بقیه حالات صفر است.

**ماکسترم:** عبارتی است که به ازای ترکیب ورودی ها صفر است و در بقیه حالات یک است.

X	y	$m_0=x'y'$	$m_1=x'y$	$m_2=xy'$	$m_3=xy$	$M_0=x+y$	$M_1=x+y'$	$M_2=x'+y$	$M_3=x'+y'$	$F_1$
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0

**نکته:** هر تابع را می توان به صورت جمع مینترم ها (Sum Of Product=SOP) نوشت:

$$F1=m1+m2=\Sigma(1,2)$$

**نکته:** هر تابع را می توان به صورت ضرب ماکسترم ها (Product of Sum=POS) نوشت:

$$F1=M0.M3$$

جمع مینترم ها **not** ضرب ماکسترم است.

$$F1=M0.M3=\pi(0,3)=POS$$

مینترم ها را با حرف کوچک  $m_i$  و ماکسترم ها را با حروف بزرگ  $M_i$  نشان می دهیم.

$$M0=\Sigma(1,2,3)$$

$$M1=\Sigma(0,2,3)$$

$$M2=\Sigma(0,1,3)$$

$$M3=\Sigma(0,1,2)$$

برای نوشتن مینترم بصورت عبارت بولی معادل مبنای 2 را می نویسیم مقادیر 0 هر متغیر را با پریم و مقادیر 1 آن را بدون پریم نشان می دهیم و بین آن ها **and** قرار می دهیم.

$$F1(x,y,z)=\Sigma(0,1,6,7)=\pi(2,3,4,5)$$

$$F1=x'y'z'+x'y'z+xyz'+xyz=x'y'(z'+z)+xy(z'+z)=x'y'+xy=(x \oplus y)'$$

$$F2(x,y,z)=\Sigma(0,1,3,5,7)=x'y'z'+x'y'z+x'yz+xy'z+xyz=x'y'z'+x'z(y'+y)+xz(y+y')=x'y'z'+x'z+xz=x'y'z'+z.(x'+x)=x'y'z'+z=x'y'+z$$

$$F2=x'y'z'+z(x'y'+x'y+xy'+xy)=x'y'z'+z=x'y'+z$$



$$F3(x,y,z)=\Sigma(0,2,4,6,7)=x'y'z'+x'yz'+xy'z'+xyz'+xyz=z'(x'y'+x'y+xy'+xy)+xyz=z'+xyz=z'+xy$$

$$F4(x,y,z)=\Sigma(4,5,6,7)=xy'z'+xy'z+xyz'+xyz=x(y'z'+y'z+yz'+yz)=x$$


$$F5(x,y,z)=\Sigma(1,2,3,6,7)=x'y'z+x'yz'+x'yz+xyz'+xyz=x'y'z+y(x'z'+x'z+xz'+xz)=x'y'z+y=x'z+y$$

$$F6(w,x,y,z)=\Sigma(0,1,2,3,12,13,14,15)=w'x'y'z'+w'x'y'z+w'x'yz'+w'x'yz+wxy'z'+wxy'z+wxyz'+wxyz=w'x'(y'z'+y'z+yz'+yz)+wx(y'z'+y'z+yz'+yz)=w'x'+wx=w \odot x$$

گسترش ورودی گیت ها : آیا می توان با استفاده از گیت های دو ورودی گیت های سه ورودی و بزرگتر ساخت و به عبارت دیگر آیا گیت ها شرکت پذیر هستند ؟


$$(x.y).z=x.(y.z)=x.y.z$$

(1) گیت and :

 


$$(x+y)+z=x+(y+z)=x+y+z$$

(2) گیت or :

 

 (3) گیت Nand :


$$(x \uparrow y) \uparrow z = x \uparrow (y \uparrow z) = ((x.y).z)' = (x.(yz))' = (xyz)'$$



$$((xy)'z)' = x.y+z', \quad (x(yz)')' = x'+yz, \quad (xyz)' = x'+y'+z'$$

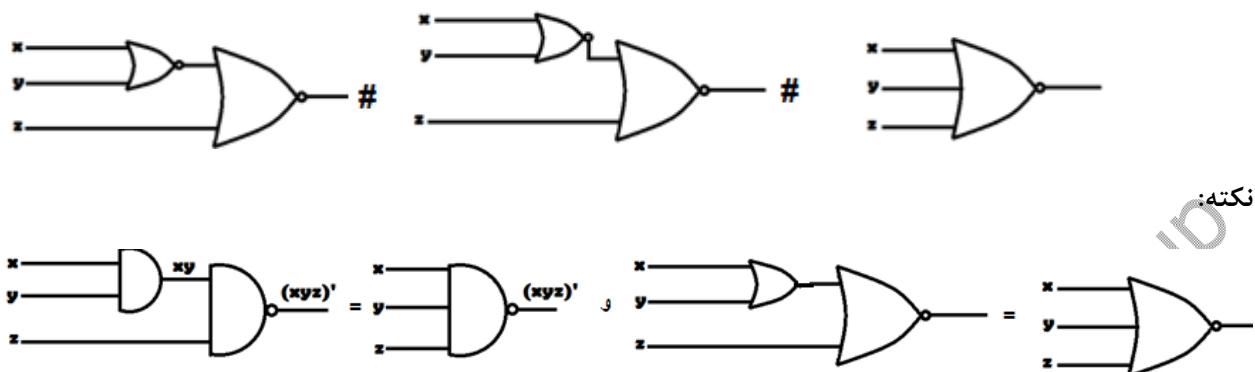(4) گیت nor :

$$(x \downarrow y) \downarrow z \neq x \downarrow (y \downarrow z) \neq x \downarrow y \downarrow z \neq (x+y+z)'$$



**(5) گیت xor:** ثابت کنید  $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y \oplus z)$

x	y	z	$x \oplus y$	$(x \oplus y) \oplus z$	$y \oplus z$	$x \oplus (y \oplus z)$	$x \oplus y \oplus z$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1	1

$$x \oplus y = x'y + xy'$$

تبدیل فرم های استاندارد به یک دیگر : برای  $n$  متغیر  $2^n$  مینترم (ماکسترم) داریم .

اگر تابعی به صورت یک فرم استاندارد بامینترم (ماکسترم) داده شود برای تبدیل به فرم متعارف دیگر حاصل را با  $2^n - N$  ماکسترم (مینترم) می نویسیم .

مثال):

$$F(A,B,C,D) = \Sigma(0,1,5,7,9,14) = \Pi(2,3,4,6,8,10,11,13,14,15)$$

تبدیل یک عبارت ساده شده به فرم های استاندارد : ابتدا تعداد متغیرهای تابع را مورد توجه قرار می دهیم در هر جمله ی داده متغیرهایی که وجود ندارد را با ( متغیر پریم + متغیر ) به حاصل ضرب اضافه می کنیم و حاصل را می یابیم. ترتیب متغیرها مهم است .

مثال ( تابع  $F_1$  جمع چه مینترم هایی می باشد ؟ (SOP)

$$F(x,y,z) = x+yz+x'y'z' = x(y+y')(z+z') + yz(x+x') + x'y'z' = x(yz+y'z+yz'+y'z') + xyz+x'yz+x'y'z' = xyz+xy'z+xy'z'+xyz+x'yz+x'y'z' = \Sigma(7,6,5,4,3,0) = \Pi(1,2)$$

با  $n$  متغیر چند تابع می توان ساخت؟ چون با  $n$  متغیر  $2^n$  مینترم (ماکسترم) داریم و با توجه به این که هر تابع را می توان با جمع مینترم ها و یا ضرب ماکسترم ها نوشت بنابراین  $2^{2^n}$  تابع می توان طراحی کرد.


X	y	F <sub>0</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>5</sub>	F <sub>6</sub>	F <sub>7</sub>	F <sub>8</sub>	F <sub>9</sub>	F <sub>10</sub>	F <sub>11</sub>	F <sub>12</sub>	F <sub>13</sub>	F <sub>14</sub>	F <sub>15</sub>
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

$F_0=0, F_1=m_0, F_2=m_1, F_3=m_0+m_1, F_4=m_2, F_5=m_0+m_2, F_6=m_1+m_2, F_7=m_0+m_1+m_2=M_3$

$F_8=m_3, F_9=m_0+m_3, F_{10}=m_1+m_3, F_{11}=M_1, F_{12}=m_2+m_3, F_{13}=x+y', F_{14}=x+y, F_{15}=1$

6) گیت  $xnor$ :  $[(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)] \neq [(x \oplus y) \odot z = x \odot (y \odot z)]$  ؟

x	y	z	$x \odot y$	$x \oplus y$	$(x \odot y) \odot z$	$y \odot z$	$x \odot (y \odot z)$	$x \odot y \odot z$	$(x \oplus y) \odot z$
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0

 



جدول کارنوی سه متغیره: جدولی شامل هشت خانه که سه متغیر روی آن توسعه می یابد.

		yz				y			
		00		01		11		10	
x	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz'$	$x'yz$	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	1	$xy'z'$	$xy'z$	$xyz'$	$xyz$	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

(ب)

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

(الف)

نکته: در جدول کارنو اگر تمام مینترمها وجود داشته باشند عبارت ساده شده برابر یک است. ( $F=1$ )

نکته: در جدول کارنو همسایگیها زوج هستند. یعنی همسایگی دوتایی، چهارتایی، هشتتایی، شانزده تایی و... داریم.

دلیل جابجایی مینترمها در جدول کارنو وجود عامل مشترک بین خانههای همسایه است.

y	z	
0	0	$y'z'$
0	1	$y'z$
1	1	$yz$
1	0	$yz'$

این دو تا اشتراک ندارند پس در جدول کارنو جای خانه های 10 و 11 را عوض می کنیم.

در جدول کارنوی سه متغیره هر سطر با سطر پایین و هر ستون با ستون کنارش همسایه هستند. (مثلاً  $m_3$  و  $m_1$  همسایه هستند).

تشریح جدول کارنوی سه متغیره: در سطرمتغیر X قرار می دهیم و YZ را در ستون می گذاریم. روش مقدارهی YZ بر اساس کد گری است تا بین خانههای مجاور عامل مشترک ایجاد شود. هر ستون با ستون کناری همسایه است و سطر اول با سطر آخر همسایه است همچنین ستون اول با ستون آخر همسایگی دارد. (همسایگی دوار)

توجه: دو خانه همسایگی یک متغیر را حذف می کند. چهار خانه همسایگی دو متغیر را حذف می کند. هشت خانه همسایگی سه متغیر را حذف می کند.


مثال) توابع زیر را با جدول کارنوی سه متغیره ساده کنید.

$$F_1(x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 3, 6, 7) = x' + y$$


		yz				y			
		00		01		11		10	
x	0	1	1	1	1				
	1			1	1				

$$F_2(x, y, z) = \sum(2, 3, 4, 5) = xy' + x'y = x \oplus y$$

		yz				y			
		00		01		11		10	
x	0			1	1				
	1	1	1						

 


 $F_4(x, y, z) = \sum (0, 2, 6, 7) = xy + x'z'$





$F_5(x, y, z) = \sum (1, 2, 3, 4, 5)$

این حالت پیچیده ترین حالت است

 

این دو حالت ساده ترین حالت هستند:

  

همانطور که مشاهده می‌شود برای ساده سازی  $F_5$  سه حالت وجود دارد که حالت های اول و دوم (سمت راست) ساده تر از حالت سوم سمت چپ می‌باشند.

**جدول کارنوی چهار متغیره:** چون با چهار متغیر  $2^4 = 16$  مینترم داریم باید یک جدول کارنو بکشیم که 16 خانه مرتبط با هم داشته باشد. هر سطر با سطر مجاورش همسایه است. هر ستون با ستون مجاورش همسایه است. سطر اول با سطر آخر همسایه است و ستون اول با ستون آخر همسایگی دارد. (همسایگی دوار)

		y			
		yz			
		00	01	11	10
w	00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$
	01	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$
	11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$
	10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$
		z			
		(ب)			

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
$m_{12}$	$m_{13}$	$m_{15}$	$m_{14}$
$m_8$	$m_9$	$m_{11}$	$m_{10}$

(الف)

در جدول کارنوی چهار متغیره همسایگی ها یکی، دوتایی، چهارتایی، هشت تایی و شانزده تایی می‌باشند.


ایجاب کننده (Implicate): جمله ایست به صورت ضرب که شامل یک یا چند مینترم باشد. (تعداد مهم نیست)

ایجاب کننده اولیه (Prime Implicate=PI): ایجاب کننده ایست که توسط هیچ ایجاب کننده دیگری پوشش داده نشود  
یعنی دسته ایست که درون دسته بزرگتری نباشد.


ایجاب کننده اولیه اساسی (Essential PI=EPI): یک PI که حداقل یک مینترم را که توسط هیچ PI دیگری پوشش داده نشده است پوشش دهد.

مثال) توابع زیر را با جدول کارنوی چهار متغیره ساده کنید.
 
$$F_1(w,x,y,z) = \sum(0, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15) = y' + xz$$



 
$$F_2(w,x,y,z) = \sum(2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15) = wy' + xz + w'y$$



PI ها = EPI ها = 3 (دسته های چهارتایی)

Implicate = 3 + 12 + 10 = 25 (10 تا تکی، 12 تا دوتایی، 3 تا چهارتایی)

 
$$F_3(w,x,y,z) = \sum(2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15) = wy' + wxz + w'xz' + x'yz'$$



PI = 7 و EPI = 2 و Implicate = 9 + 10 + 1 = 20 (9 تا تکی، 10 تا دوتایی، یک تا چهارتایی)

توجه: ایجاب کننده‌ها همه حالات PI ها و EPI را دربرمی‌گیرد یعنی برای شمارش ایجاب کننده PI ها و EPI ها را هم می‌شماریم.

مثال) جدول زیر چند PI و EPI دارد؟

 


$$EPI=0 \text{ و } PI=8 \text{ و } I=8+8=16 \text{ (8 تا دوتایی، 8 تا تکی)}$$

مثال) توابع زیر را ساده کنید سپس تعداد PI ها و EPI ها را تعیین کنید.


$$(w,x,y,z) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$
 
$$F = y' + w'z' + xz' = y' + z' (x + w') \quad PI = EPI = 3$$



$$F(w,x,y,z) = w'x'y' + x'yz' + w'xyz' + wx'y'$$

 
$$F = x'y' + x'yz' + w'yz' \quad PI = 3 \quad EPI = 3$$



حالات بی‌اهمیت (don't care): حالتی هستند که صفر یا یک بودن آن‌ها برای ما فرقی نمی‌کند. حالات بی‌اهمیت را با d نشان می‌دهند و در جدول کارنو معمولاً با حرف X نشان می‌دهند. با توجه به این که مقدار این حالات مهم نیست می‌توان در ساده‌سازی از آن‌ها استفاده کرد.

مثال) تابع زیر را ساده کنید.
 
$$F(w,x,y,z) = \sum(0, 1, 6, 7, 10, 11) + d = \sum(4, 5, 15)$$



$$F = w'y' + w'x + wx'y$$




مثال) تابع مینیمم شده معادل با  $F$  کدام است؟ (کنکور ارشد 82)

$$F(w,x,y,z) \sum (2, 3, 4, 8, 12, 13, 15) + d = \sum (0, 5, 11)$$

الف)  $xy + wxz + w'x'y'$  (ب)  $w'x' + wxz + wyz$

د)  $y'z' + xy' + w'x'y'$

ج)  $y'z' + w'x'y + wxz$

 


جواب : گزینه سه

توجه: اگر در گزینه‌ها هر سه مورد داشتیم باید همه حالات دسته بندی را در نظر می‌گرفتیم.

مثال) کدام یک از گزینه‌ها حاصل ضرب ماکسترم نمایش **canonical** یا استاندارد تابع زیر است؟ (دولتی 75)

$$F(w,x,y,z) = xy' + w'y + wxy$$

 

الف)  $\pi M(0, 1, 8, 9, 10, 11)$

ب)  $\pi M(0, 1, 2, 3, 7, 12, 15)$

ج)  $\pi M(1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15)$

د)  $\pi M(0, 1, 2, 6, 8, 9, 11)$


$$F = \sum (2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15) = \pi(0, 1, 8, 9, 10, 11)$$

جواب: گزینه الف می‌باشد.

نکته: در حالتی که **don't care** داریم هنگام شمارش PI باید **don't care** ها را هم در نظر بگیریم و هنگام شمارش EPI یک‌هایی را در نظر می‌گیریم که فقط در یک دسته باشند.

مثال) در تابع زیر به ترتیب چند PI و EPI وجود دارد.
 
$$F(w,x,y,z) = \sum(3, 7, 8, 9, 12) + d = \sum(2, 6, 11, 14)$$



الف) (۱ و ۵) (ب) (۳ و ۵)

ج) (۱ و ۷) (د) (۳ و ۷)

$$PI = 7 \quad EPI = 1$$

جواب: گزینه ج می باشد.

توجه: برای شمارش EPI ها فقط یک ها را در نظر می گیریم X ها را نمی شماریم.

جدول کارنوی پنج متغیره : (شامل دو جدول چهار متغیره)

$A = 0$				
	DE		D	
	00	01	11	10
BC	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$A = 1$				
	DE		D	
	00	01	11	10
BC	00	01	11	10
00	16	17	19	18
01	20	21	23	22
11	28	29	31	30
10	24	25	27	26

در هر جدول چهار متغیره همسایگی به صورت کروی می باشد. در ضمن جدول یک و دو به طور متناظر همسایه می باشند. یعنی اگر جدول دو را روی جدول یک قرار دهیم خانه هایی که روی هم می افتند همسایه هستند. مثلاً مینترم های (5,7) با مینترم های (23,21) همسایه اند.


ستون اول جدول اول با ستون اول جدول دوم همسایه اند. سطر اول جدول با سطر اول جدول دوم همسایه اند و الی آخر. همسایگی ها سی و دو تایی، شانزده تایی، هشت تایی، چهار تایی، دو تایی و یکی می باشند.

توجه: به هیچ وجه مینترم های 18 و 0 با هم همسایه نیستند، مینترم 18 می تواند با مینترم 2 همسایه باشد.


نکته: داخل هر همسایگی هشت تایی دوازده همسایگی دو تایی وجود دارد.

مثال) عبارت‌های زیر را ساده کنید.
 
$$F(A,B,C,D,E) = \sum(0, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31)$$


 
$$F(A,B,C,D,E) = \sum(1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27) = B'E + C'E + A'B'C'D'$$



همه PI هایی که گرفته شد EPI هم هستند. (3 عدد)

روش ساده سازی کوئین - مک کلاسیکی (روش الگوریتمی):

جدول کارنو تا پنج و شش متغیر برای ساده‌سازی مناسب است ولی بیشتر از آن پیچیده خواهد شد و نوشتن برنامه‌ای که عمل ساده‌سازی را انجام دهد، مشکل می‌شود. در این روش، روشی الگوریتمی ارائه شده است که می‌توان آن را با استفاده از یک برنامه کامپیوتری پیاده‌سازی کرد. هرچند که روش جدول کارنو روی قلم و کاغذ سریع‌تر است.

**روش کار:** ابتدا مینترم‌هایی که در معادل باینری آنها، همه صفرند می‌نویسیم. سپس مینترم‌هایی که فقط یک بیت یک دارند را می‌نویسیم. در ادامه مینترم‌هایی را می‌نویسیم که دو بیت یک دارند، سپس مینترم‌هایی که سه بیت یک دارند و .... بین هر دسته را با یک خط جدا می‌کنیم و این نوشتن‌ها به صورت ستونی انجام می‌شود. بین هر دو دسته متوالی مینترم‌هایی را که فقط در یک بیت با هم تفاوت دارند با هم دسته‌بندی می‌کنیم و کنار آن یک علامت تیک قرار می‌دهیم و در ستون دوم می‌نویسیم و به جای بییتی که مقدار متفاوت داشته است خط تیره قرار می‌دهیم. این عمل را برای ستون دوم، سوم و .... هم تکرار می‌کنیم تا زمانی که اشتراکی وجود نداشته باشد. دسته‌های به دست آمده PI خواهد بود.

مثال) تابع زیر را به روش جدول بندی (کوئین - مک کلاسی) ساده کنید.

$$F(w,x,y,z) = \sum(0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15)$$

1	1		1
		1	1
1		1	1

ستون اول	ستون دوم	ستون سوم
$wxyz$ 0 0000√ 1 0001√ 2 0010√ 8 1000√ 10 1010√ 11 1011√ 14 1110√ 15 1111√	$wxyz$ 0,1 000- 0,2 00-0√ 0,8 -000√ 2,10 -010√ 8,10 10-0√ 10,11 101-√ 10,14 1-10√ 11,15 1-11√ 14,15 1111√	$wxyz$ 0,2,8,10 -0-0 0,8,2,10 -0-0 10,11,14,15 1-1- 10,14,11,15 1-1-

هر کدام که تیک نخورد EPI است.

**جدول پوشش:** گاهی اوقات در روش کوئین - مک کلاسی ممکن است انتخاب‌های به دست آمده بهینه نباشد. در مثال فوق همه انتخاب‌ها EPI بودند ولی این همیشه درست نیست. برای تعیین EPI‌ها از جدول پوشش استفاده می‌کنیم. در این جدول PI‌ها را قرار می‌دهیم و مینترم‌های صورت مسئله را روی ستون‌ها قرار می‌دهیم. در هر PI مینترم‌هایی که پوشش داده شوند را تیک می‌زنیم اگر ستونی وجود داشته باشد که فقط یک تیک داشته باشد PI متناظر آن EPI است در غیر این صورت از PI‌های باقیمانده PI‌هایی را انتخاب می‌کنیم که مینترم‌های باقی مانده را پوشش دهد.

مثال) تابع زیر را به روش کوئین - مک کلاسیکی ساده کنید.

$$F(w,x,y,z) = \sum(1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15)$$

ستون اول w x y z	ستون دوم w x y z	ستون سوم w x y z
0 0 0 1 ✓	_ 0 0 1 (1, 9) PI2	1 0 _ _ (8, 9, 10, 11) PI1
0 1 0 0 ✓	0 1 _ 0 (4, 6) PI3	1 0 _ _ (8, 9, 10, 11)
1 0 0 0 ✓	1 0 0 _ (8, 9) ✓	
	1 0 _ 0 (8, 10) ✓	
0 1 1 0 ✓		
1 0 0 1 ✓	0 1 1 _ (6, 7) PI4	
1 0 1 0 ✓	1 0 _ 1 (9, 11) ✓	
	1 0 1 _ (10, 11) ✓	
0 1 1 1 ✓		
1 0 1 1 ✓	_ 1 1 1 (7, 15) PI5	
1 1 1 1 ✓	1 _ 1 1 (11, 15) PI6	

اگر در زوج (x, y) فاصله بین دو عدد توانی از دو باشد می توان آنها را دسته بندی کرد مثل (9 و 1) یا (10 و 8) اما مثلاً (6 و 8) را نمی توان دسته بندی کرد چون 6 از 8 کمتر است پس عدد پایینی باید از عدد بالایی بزرگتر باشد.

$$F = PI_1 + PI_2 + PI_3 + PI_4 + PI_5 + PI_6 = wx' + x'y'z + w'xz' + w'zy + xyz + wyz$$

	1		
1		1	1
		1	
1	1	1	1

همان طور که در جدول کارنو می بینیم  $w'zy$  و  $wyz$  قبلاً دسته بندی شده اند ولی در جدول بندی کوئین مک کلاسیکی باز نوشته شده اند. حال جدول پوشش را رسم می کنیم:


	1✓	4✓	6✓	7	8✓	9✓	10✓	11✓	15
$EPI_1 = PI_1 = (8, 9, 10, 11)$					✓	✓	✓	✓	
$EPI_2 = PI_2 = (1, 9)$	✓					✓			
$EPI_3 = PI_3 = (4, 6)$		✓	✓						
$PI_4 = (6, 7)$			✓	✓					
$PI_5 = (7, 15)$				✓					✓
$PI_6 = (11, 15)$								✓	✓

در جدول فوق نگاه می کنیم کدام ستون ها فقط یک تیک دارند.  $PI$  هایی که دور تیک آنها خط کشیده شده است  $EPI$  هستند. از این سه  $EPI$  مینترم های 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 را پوشش می دهند تنها مینترم های 7 و 15 پوشش داده نشده اند که جواب نهایی را می توان به دو صورت زیر نمایش داد:

- 1)  $EPI_1 + EPI_2 + EPI_3 + PI_5 = wx' + x'y'z + w'xz' + xyz$
- 2)  $EPI_1 + EPI_2 + EPI_3 + PI_4 + PI_6$

حالت اول از حالت دوم بهتر است. در حالت اول برای انتخاب مینترم های 7 و 15 می توان از  $PI_5$  استفاده کرد و در حالت دوم برای انتخاب مینترم های 7 و 15 می توان از  $PI_4 + PI_6$  استفاده کرد.
 
## پیاده سازی توابع با گیت های and-or , or-and , nor- nand مدار




### 1- پیاده سازی با گیت های and-or

برای پیاده سازی به روش معمول تابع را با جدول کارنوساده سازی می کنیم و یک هارا دسته بندی می کنیم. (SOP) مدار ساده شده تابع را رسم می کنیم.

مثال) تابع زیر را با گیت‌های **and-or** پیاده‌سازی کنید.
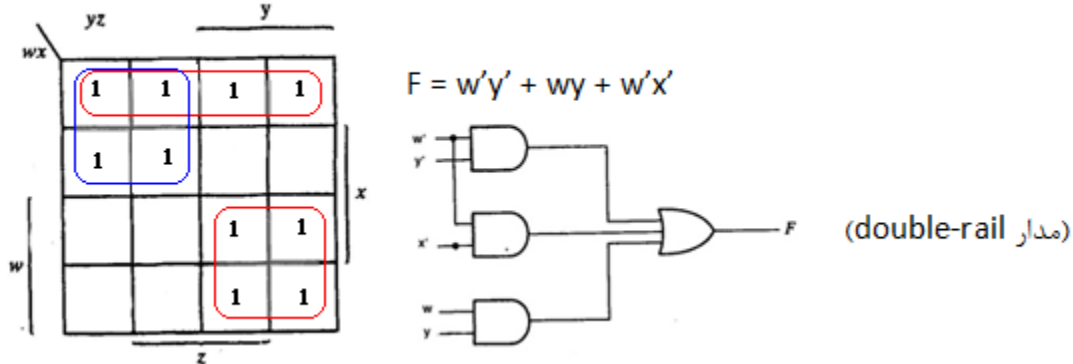
$$F(w,x,y,z) = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15)$$



نکته: مدار **single-rail**: فقط متغیرهای ساده را داریم. (notها را نداریم).



مدار **double-rail**: هم متغیرها را داریم و هم not آنها را.

## 2- پیاده‌سازی با گیت‌های **or-and**

به جای یک‌ها در جدول کارنو صفرها را دسته‌بندی می‌کنیم. تابع به دست آمده  $F'$  خواهد بود. سپس با قوانین دمورگان  $F$  را به دست می‌آوریم. (POS)




مثال) تابع مثال قبل را با گیت‌های **or-and** پیاده‌سازی کنید.
  
$$F' = wy' + w'xy \rightarrow F = (wy' + w'xy)' = (w' + y)(w + x' + y')$$



گیت‌های کامل (Universal): به گیت (هایی) کامل می‌گوییم که بتوان با استفاده از آنها هر گیت دیگری را پیاده‌سازی نمود.

   ✓ بررسی گیت Nand: زمانی خروجی nand یک است که حداقل یکی از ورودی‌های آن یک باشد.



به همین ترتیب می‌توان سایر گیت‌ها را هم با گیت nand ساخت در نتیجه nand کامل است.



آیا گیت and کامل است؟ خیر، چون نمی‌توان با آن not ساخت.

آیا گیت or کامل است؟ خیر، چون نمی‌توان با آن not ساخت.


(and و not) باهم کامل هستند ولی به تنهایی کامل نیستند.

گیت nor یک گیت کامل است زیرا با آن می‌توان هر گیتی ساخت.

✓ بررسی گیت nor:

  



 

## گیت and

گیت **nor** کامل است زیرا می‌توان با آن هر گیتی ساخت. زمانی خروجی **nor** یک است که هر دو ورودی آن صفر باشد یا زمانی صفر است که یکی از ورودی‌های آن یک باشد. از لحاظ کامل بودن چند تعریف وجود دارد که عبارتند از:

**کامل قوی:** فقط با وجود متغیرهای  $X_1, X_2, \dots, X_n$  همه توابع را می‌توان با  $n$  متغیر ساخت مثل **(or-not)**, **(and-not)**, **nand**, **nor**

**کامل ضعیف:** فقط با وجود متغیرهای  $0, 1, X_1, X_2, \dots, X_n$  همه توابع را می‌توان با  $n$  متغیر ساخت مثل **(xor-or)**, **(xor-and)**

**کامل متممی قوی:** ورودی عبارت است از  $X_1, X_2, \dots, X_n$  و  $X'_1, X'_2, \dots, X'_n$  مثل **or** و **and**

**کامل متممی ضعیف:** ورودی عبارت است از  $X_1, X_2, \dots, X_n$  و  $X'_1, X'_2, \dots, X'_n$  و  $0$  و  $1$  مثل  $\{X_1 + X_2 \cdot X_3\}$

تمرین (1) آیا گیت **xor** کامل است؟

تمرین (2) آیا گیت **xor-and** کامل است؟

تمرین (3) آیا گیت **xor-or** کامل است؟

مثال) گزاره‌های زیر را در نظر بگیرید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. (مکاترونیک 87)

1- مجموعه **nor** از نظر عملیاتی کامل است.

2- مجموعه **{xor-and}** از نظر عملیاتی کامل است.


الف) هر دو گزینه صحیح هستند. ب) هر دو گزینه نا صحیح هستند.

ج) گزاره اول ناصحیح و گزاره دوم صحیح است. د) گزاره دوم ناصحیح و گزاره اول صحیح است.

جواب: گزینه الف صحیح می‌باشد.
 
## 3- پیاده سازی تابع با گیت‌های **nand**

برای پیاده سازی مدار با گیت **nand** ابتدا آن را به صورت **SOP** پیاده‌سازی می‌کنیم. مدار به دست آمده به صورت **and-or** خواهد بود در خروجی هر گیت **and** یک **not** قرار می‌دهیم و آن را با **not** دیگری به ورودی گیت **or** خنثی می‌کنیم. طبقه اول تبدیل به **nand** می‌شود و با توجه به این جمله "**or-invert = and-invert**" طبقه دوم نیز **nand** می‌شود.



(ب) **Invert-OR**




(الف) **AND-invert**


نکته: اگر گیت or دارای یک ورودی باشد که از خروجی گیت and نیامده باشد، یعنی از ورودی‌ها مستقیماً آمده باشد، کافیست ورودی را not کنیم و یک not در ورودی گیت or قرار دهیم.

مثال) تابع زیر را با گیت nand طراحی کنید.
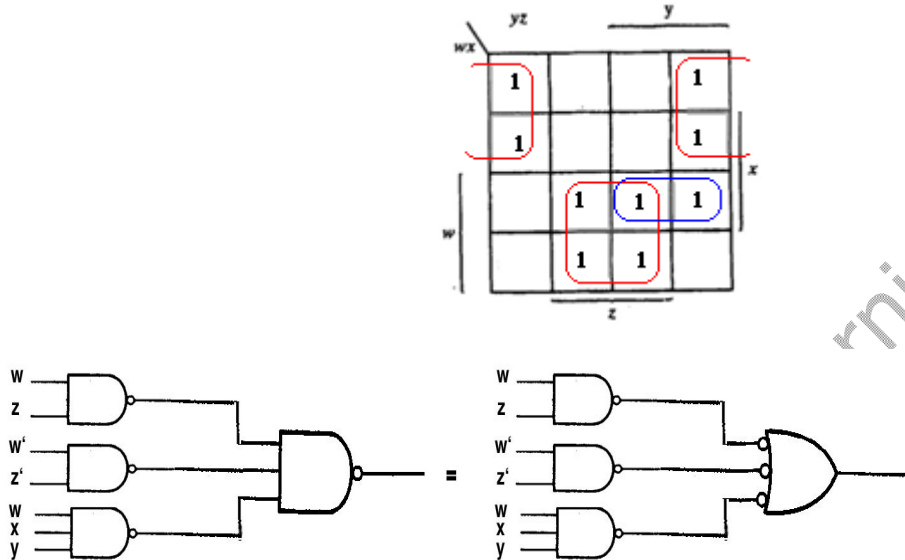
$$F(w,x,y,z) = \sum(0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15) = wz + w'z' + wxy$$




 مثال) تابع زیر را با گیت nand طراحی کنید.




$$F(w,x,y,z) = \sum(3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15)$$

$$F = x + w'yz + wy'z'$$

 

 
#### 4- پیاده سازی با گیت های nor:

برای پیاده سازی ابتدا مدار را به صورت POS ساده می کنیم. مدارات به دست آمده به صورت or-and خواهد بود. در خروجی های گیت های or ، Not می گذاریم و آن را با یک not دیگر در ورودی and خنثی می کنیم. طبقه اول تبدیل به nor شده است و طبقه دوم با توجه به اینکه "or-invert = and-invert" به nor تبدیل شده است.




مثال) تابع زیر را با nor پیاده سازی کنید.
 
$$F(w,x,y,z) = \sum(0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15), F' = w'z + wx'z' + wy'z'$$



همه دسته بندی ها EPI هستند.

 


تکنولوژی های ساخت گیت ها:


برای طراحی گیت ها از تکنولوژی های مختلف می توان استفاده کرد که عبارتند از:

RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS, CMOS, PMOS

 ✓ اگر در ساختن گیت nand از تکنولوژی TTL (کلکتور باز) استفاده شود، اتصال دو خروجی آن ها به معنی and خواهد بود. (wired and)




 ✓ اگر در ساختن گیت nor از تکنولوژی ECL استفاده شده باشد اتصال دو خروجی آن‌ها به معنی or است. (wired or)



تاخیر انتشار (propagation delay): مدت زمانی است که تغییر روی ورودی‌ها به خروجی‌ها منتقل می‌شود. معمولاً تأخیر بر اساس ns است.

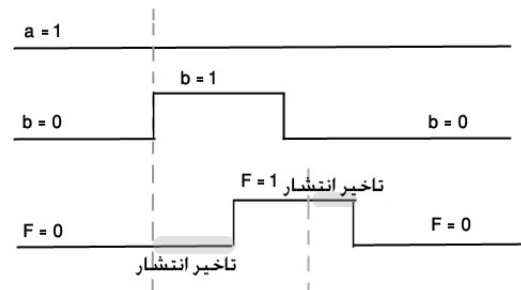مثلاً اگر فرض کنیم در ابتدا  $ab=10$  باشد و به  $ab=11$  تغییر پیدا کند:





**مخاطره (Hazard):** اگر از مدار انتظار یک خروجی داشته باشیم که در یک زمان کوتاه آن خروجی بر آورده نشود می‌گوییم مخاطره اتفاق افتاده است. علت ایجاد مخاطره وجود تأخیر انتشار بین گیت‌ها می‌باشد.

انواع مخاطره:

**1- مخاطره ایستای سطح یک:** انتظار داریم خروجی یک باشد، در یک زمان کوتاه خروجی به صفر تغییر می‌کند.



 
 
مثال) در مدار زیر در ابتدا  $abc=111$  می‌باشد و در زمان  $t_0$ ،  $abc=101$  می‌شود. آیا مدار مخاطره دارد؟ تأخیر انتشار هر گیت را 2 نانو ثانیه در نظر بگیرید.




با توجه به نمودار زمانی مشاهده می‌شود که مدار مخاطره ایستای سطح یک دارد.

چه موقع در مدار مخاطره داریم و چگونه می‌توانیم آن را رفع کنیم؟

  برای تشخیص مخاطره جدول کارنوی عملکرد مدار را می‌کشیم اگر یک PI وجود داشته باشد که در دو همسایگی تکرار شده باشد و در ساده‌سازی در دسته بندی قرار نگرفته باشد امکان مخاطره وجود دارد. برای رفع مخاطره باید همه PI ها را نیز در دسته بندی بگیریم.




مخاطره بین پنج و هفت اتفاق می‌افتد.

 

مدار دوم بدون مخاطره است پس اگر بخواهیم مخاطره اتفاق نیفتد باید همه PI ها را در نظر بگیریم.


در مدار اول تابع مدار  $F=ab+b'c$  می‌باشد که با توجه به جدول کارنو می‌بینیم یک PI وجود دارد که در دسته بندی در نظر گرفته نشده است (مینترم 5 و 7). بنابراین مخاطره با تغییر از 5 به 7 و بالعکس اتفاق می‌افتد برای حذف مخاطره تابع را بصورت  $F=b'c+ab+ac$  در نظر می‌گیریم. تابع دوم کاملاً ساده نشده است اما مخاطره هم ندارد.

 **2- مخاطره ایستای سطح صفر:** باید خروجی مدار صفر باشد ولی در یک زمان کوتاه خروجی به یک تغییر پیدا می‌کند.



**3- مخاطره پویا:** ممکن است چند پالس صفر و یک اشتباه جواب دهد.


گیت بافر سه حالت:

 

اگر  $c = 1$  باشد، خروجی  $a =$

اگر  $c = 0$  باشد، خروجی = هیچی (hize, high impedance).

 
خروجی یک گیت می تواند بصورت نمودار زیر باشد اگر ولتاژ  $V$  معادل 1 باشد یا یک دامنه تغییرات  $d$  و ولتاژ 0 با دامنه تغییرات  $d2$  معادل بیت 0 باشد آنگاه فاصله بین این دو ولتاژ نامعین است یعنی نه صفر است و نه یک. که در محدوده نامعین قرار می گیرد.




آیا خروجی یک بافر سه حالت برابر با یک گیت and می باشد؟ پاسخ خیر. زیرا اگر  $c = 1$  باشد، آنگاه در گیت and خروجی  $0 = c.a$  ولی اگر  $c = 0$  باشد خروجی  $c.a \neq 0$  خواهد بود.

نکته: خروجی گیت های بافر سه حالت را با سیم به هم متصل می کنند.

 
معمولاً کنترل دو گیت بافر سه حالت **not** هم می باشند. (در گیت های بافر همواره باید رعایت شود).



 
مثال) کدام گزینه معادل گیت  $F$  می باشد؟




(ب)

 

(الف)

 


(د)

 

(ج)

 جواب: گزینه الف اصلاً بافر نیست. گزینه ج نکته فوق را رعایت نکرده است. بین گزینه ب و د باید حالت  $b'=0$  را در نظر گرفت به طوری که خروجی جواب داشته باشد. پس گزینه د صحیح می باشد.



(ب)  $A'B' + C'$

(د)  $(A' - B') C'$

مثال) مدار زیر چه تابعی را پیاده می کند؟

الف)  $(A' + B') C'$

ج)  $((A'B' + C'))'$


$$[(A + A'B) C'] + C' = [(A') (A+B') + C'] + C' = A'A + A'B' + C' + C' = A'B' + C'$$

جواب : گزینه دو

## فصل 4
 
### طراحی مدارات ترکیبی (Combinational Circuit Design)

مداراتی می‌باشند که خروجی‌ها فقط به ورودی‌ها وابسته است.




برای طراحی یک مدار باید مراحل زیر را انجام داد:

- 1- دریافت صورت مسئله
- 2- مشخص کردن تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها
- 3- مشخص کردن رابطه بین ورودی‌ها و خروجی‌ها
- 4- ساده‌سازی مدار
- 5- پیاده‌سازی مدار (کشیدن شکل مدار)

مدار نیم جمع کننده (Half Adder=HA): می‌خواهیم دو بیت  $a, b$  را با هم جمع کنیم.

$x$	$y$	$C$	$S$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


$$S = X'Y + XY' = X \oplus Y \quad C = XY$$

مدار تمام جمع کننده (Full Adder=FA): مدار نیم جمع کننده دو تک بیت را جمع می‌کند ولی تمام جمع کننده دو تک بیت و یک بیت نقلی که از طبقه قبل آمده است را با هم جمع می‌کند.




$$\begin{array}{r} C_2 \ C_1 \ C_0 \\ + \ X_3 \ X_2 \ X_1 \ X_0 \\ \underline{Y_3 \ Y_2 \ Y_1 \ Y_0} \\ C_{OUT} \ S_3 \ S_2 \ S_1 \ S_0 \end{array}$$




x	y	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 


X	Y	X + Y	X ⊕ Y
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

   

طراحی FA توسط دو HA و یک گیت OR دو ورودی

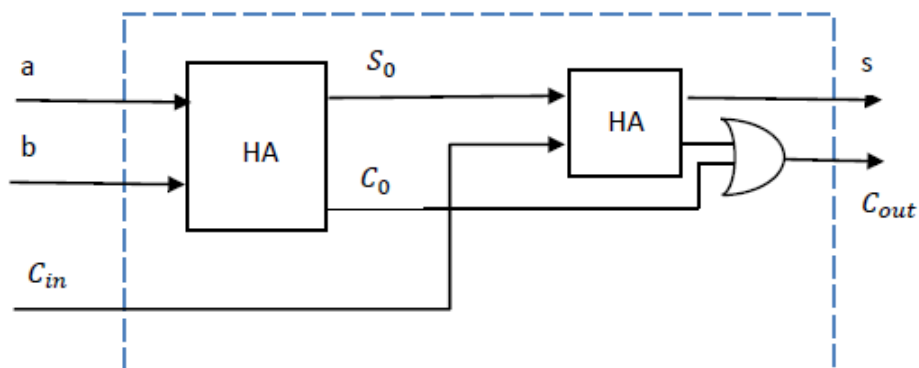


 مسئله) به تعداد کافی FA و HA داریم، با استفاده از آنها یک جمع کننده ۴ بیتی طراحی کنید.




نکته) حداقل مدارات مورد نیاز برای یک جمع کننده n بیتی توسط FA و HA، یک HA و  $n-1$  عدد FA است.

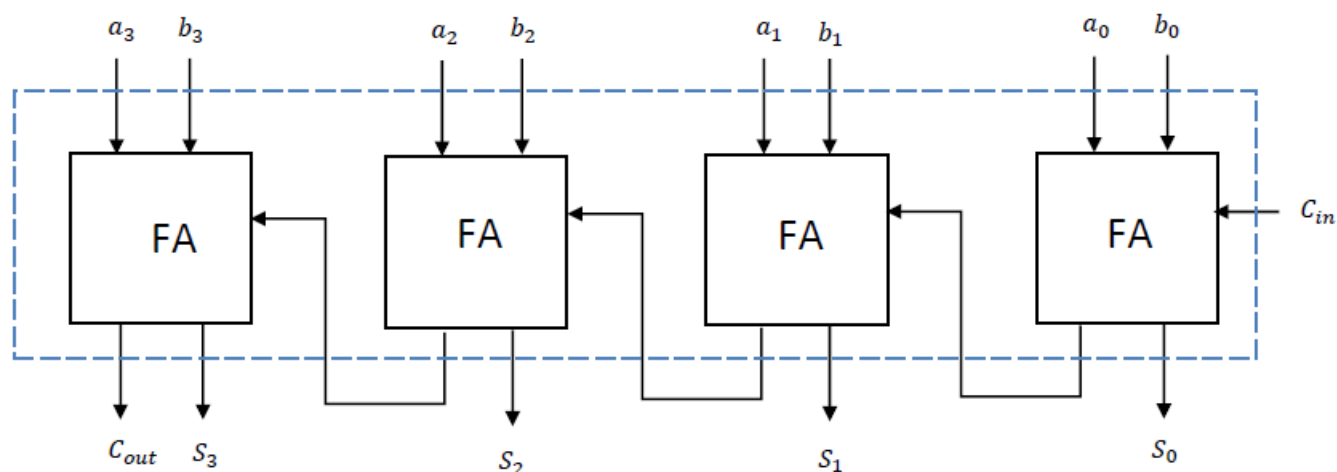
این مدار قابل گسترش نیست برای قابل گسترش شدن HA را نیز با FA تعویض می کنیم.




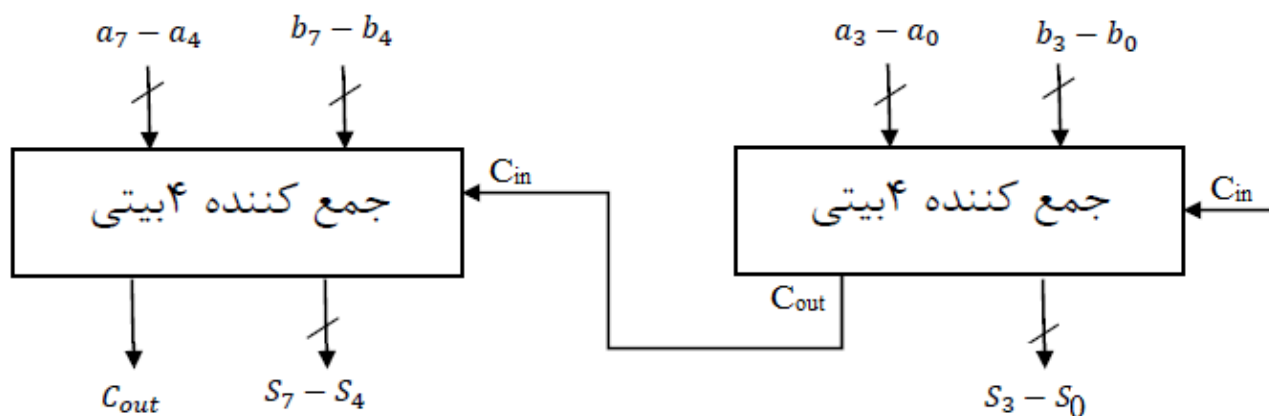
مسئله) توسط جمع کننده ۴ بیتی جمع کننده ۸ بیتی بسازید.




نیم تفریق گر (Half Subtractor):

 


تمام تفریق گر (Full Subtractor):

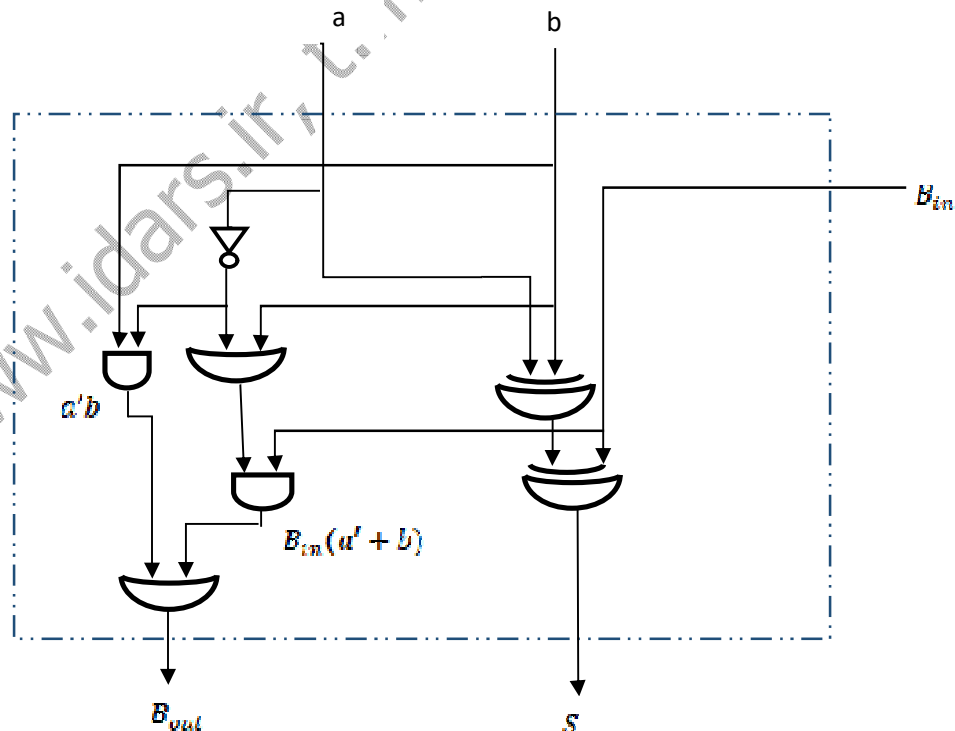 

## مدار جمع کننده و تفریق کننده:

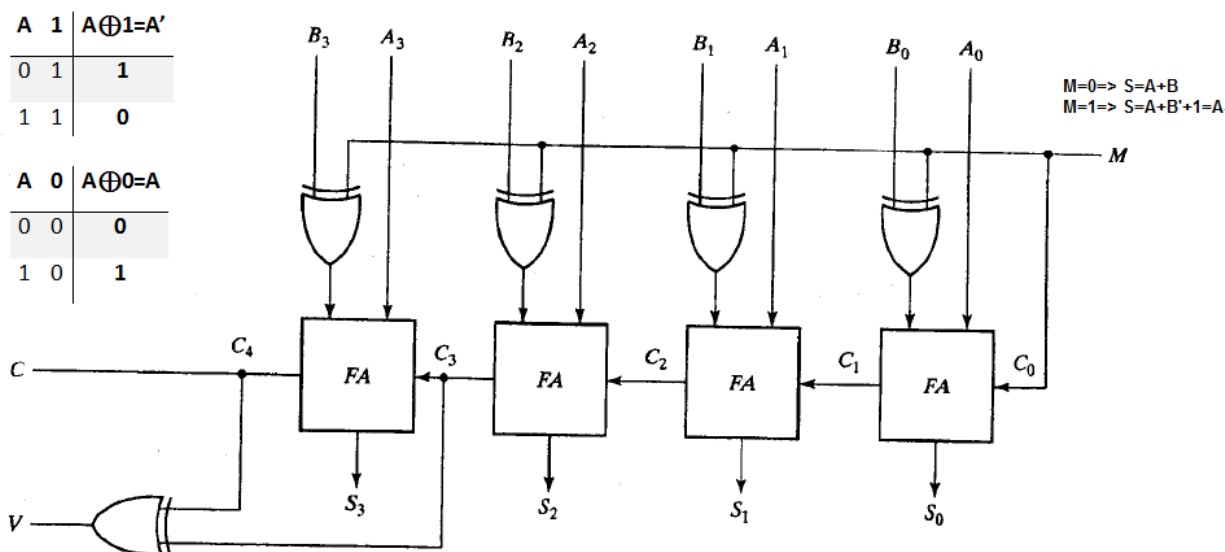

 اگر هر FA تاخیر  $t_{FA}$  داشته باشد خروجی  $S_3$  و  $C_{out}$  بعد از  $4t_{FA}$  بدست می آید. چون FA ها باهم سری هستند. هر FA دو طبقه گیت دارد برای محاسبه S. برای محاسبه C سه طبقه دارد.




اگر تاخیر هر FA،  $2ns$  باشد تاخیر یک جمع کننده 4بیتی چقدر است؟

$$t_{FA} = 2 \times 2ns = 4ns$$

$$4t = 4 \times 4ns = 16ns = \text{تاخیر کل}$$

تاخیر یک جمع کننده nبیتی  $n \times t_{FA}$  یا  $2nt$  می باشد که t تاخیر گیت می باشد. بنابراین برای n بزرگ تاخیر مدار زیاد است.

مدار جمع کننده با پیش بینی نقلی:

 

می خواهیم با حذف سری نقلی ها سرعت مدار جمع کننده را زیاد کنیم.

$P_i = a \oplus b_i$  (انتشار نقلی)  $G_i = a \cdot b_i$  (تولید کننده نقلی)  $= \text{Generate}$


$$S_i = p_i \oplus C_i, C_{i+1} = p_i \cdot C_i + G_i$$

$C_0$  = نقلی ورودی

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

 
$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$



نکته) در مدار پیش بینی نقلی محاسبه هر نقلی در دو طبقه گیت اتفاق می افتد برای محاسبه  $C_i$  نیازمند  $i$  عدد گیت می باشیم و تعداد ورودی گیت OR و AND حداکثر  $i$  است.

نکته) اگر بدون در نظر گرفتن تعداد ورودی های گیت ها تاخیر گیت AND و OR را  $t$  در نظر بگیریم محاسبه همه carry ها  $2t$  طول می کشد.

 مثال) از مدار پیش بینی نقلی استفاده کنید و یک جمع کننده 4 بیتی بسازید.



با توجه به شکل بدون توجه به ورودی ها خروجی مدار جمع کننده با 4 طبقه گیت محاسبه می شود در صورتیکه تاخیر AND-OR و XOR باهم برابر باشد.

تست) فرض کنید تاخیر گیت های AND و OR برابر  $t$  است تاخیر یک جمع کننده 4 بیتی با پیش بینی نقلی کدام گزینه است؟

16t(4)

8t(3)

6t(2)

4t(1)

تست) فرض کنید تاخیر گیت AND و OR بدون توجه به تعداد ورودی‌ها  $t$  باشد و XOR نیز از AND و OR بدست آید و تاخیر گیت NOR صفر است. تاخیر یک جمع‌کننده 4 بیتی با پیش‌بینی نقلی کدام است؟


16t(4

8t(3

6t(2

4t(1

$$a \oplus b = a'b + ab'$$

 

**جمع‌کننده BCD** : می‌خواهیم دو عدد A, B را که BCD می‌باشند با یکدیگر جمع کنیم و نتیجه جمع نیز BCD باشد برای این عمل از مدار جمع‌کننده چهار بیتی باینری استفاده می‌کنیم و نتیجه آن را به BCD تبدیل می‌کنیم.

اعداد A و B صفر تا 9 می‌باشند. حداکثر جمع دو عدد BCD، 19 می‌باشد.  $A+B+C_{in}=9+9+1=19$


خروجی تولید شده توسط جمع‌کننده باینری را  $Z_8Z_4Z_2Z_1$  نام گذاری می‌کنیم و خروجی BCD را  $CS_8S_4S_2S_1$  می‌نامیم رابطه آنها بصورت زیر است.

جمع دودویی					جمع BCD					دعوی
K	Z <sub>8</sub>	Z <sub>4</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	C	S <sub>8</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

$$C_{out} = K + Z_8Z_4 + Z_8Z_2$$

اگر حاصل جمع باینری 0 تا 9 باشد، حاصل BCD نیز همان است. اعداد 10 به بعد در باینری با BCD، 6 واحد تفاوت دارند.

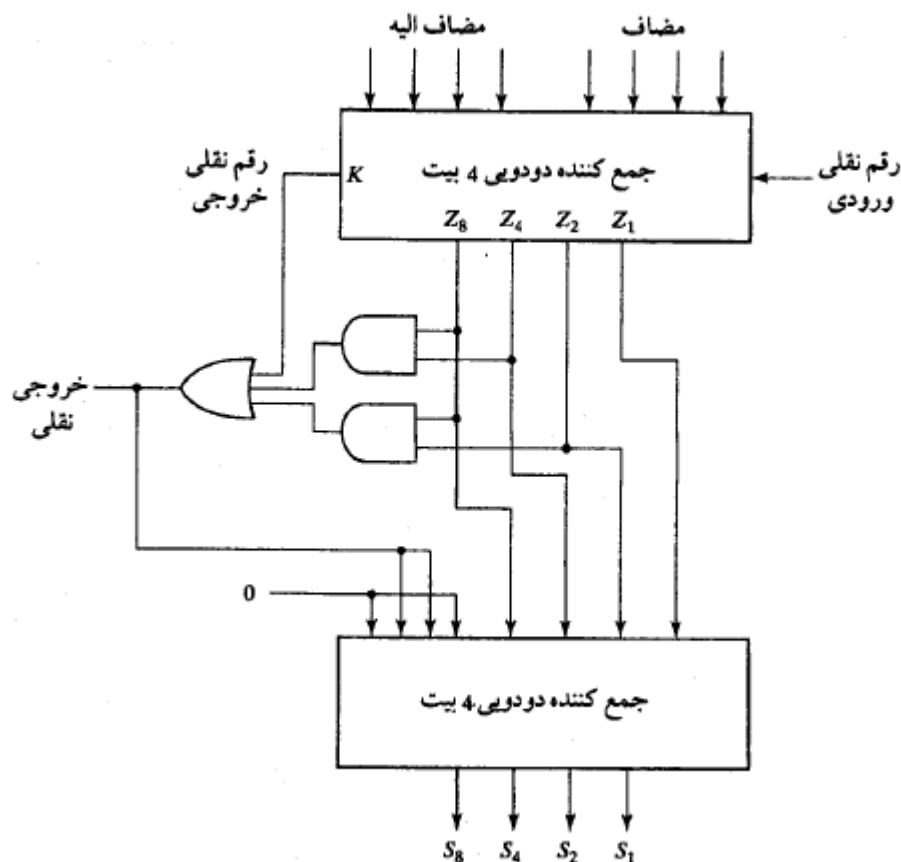$(0110)_6 + \text{عدد باینری} = \text{عدد BCD}$   $\Rightarrow 10 \geq$  اگر عدد



تبدیل کدها :

برای طراحی مدارهای تبدیل کد باید عملیات زیر را انجام داد.

1. کد ورودی و خروجی را در یک جدول صحت می نویسیم.
2. با استفاده از جدول کارنو به ازای هر خروجی عمل ساده سازی را بر اساس ورودی ها انجام می دهیم.
3. شکل مدار را می کشیم .




مثال : مدارى طراحی کنید که کد BCD را به افزونى 3 تبدیل کند .






1 - (جدول صحت)

ورودی BCD				خروجی کد افزونى - 3			
A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

نکته : جدول ورودى تا 9 است . 10 تا 15 بى اهمیت مى باشد.


2- (جدول کارنو)

 

     

مقایسه گر مقدار: می خواهیم دو بیت  $a$  و  $b$  را با هم مقایسه کنیم. جدول درستی مقایسه  $a, b$  بصورت زیر است.

$a$	$b$	$a=b=a'b'+ab$	$a<b=a'b$	$a>b=ab'$
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	0

 


حال می خواهیم دو عدد 4 بیتی  $A=A_3A_2A_1A_0$  را با  $B=B_4B_2B_1B_0$  مقایسه کنیم اگر بخواهیم جدول صحت این دو داده را رسم کنیم شامل 256 حالت خواهد شد که زمانبر است برای بدست آوردن عبارت مقایسه استفاده می کنیم.

هنگامی  $A=B$  می باشد که  $(A_3=B_3).(A_2=B_2).(A_1=B_1).(A_0=B_0)$ .



هنگامی  $A>B$  که  $A_3>B_3 + (A_3=B_3).(A_2>B_2) + (A_3=B_3).(A_2=B_2).(A_1>B_1) + (A_3=B_3).(A_2=B_2).(A_1=B_1).(A_0>B_0)$

هنگامی  $A<B$  که  $A_3<B_3 + (A_3=B_3).(A_2<B_2) + (A_3=B_3).(A_2=B_2).(A_1<B_1) + (A_3=B_3).(A_2=B_2).(A_1=B_1).(A_0<B_0)$

 بنابراین مدار مقایسه گر مقدار 4 بیتی بصورت زیر است:




  دیکدر (Decoder): مداری است با  $n$  ورودی و  $2^n$  خروجی. به ازای مقدار روی ورودی ها، خروجی متناظر با آن را یک می کند و سایر خروجی ها صفر است. یا به عبارتی مینترم ها را تولید می کند. مثلاً برای دیکدر 2 به 4 داریم:





❖ نکته: یک دیکدر  $N \rightarrow 2^N$  نیازمند  $2^N$  گیت AND، و  $N$  ورودی است.

 دیکدر بدون توانا ساز همیشه در حال فعالیت است اگر بخواهیم دیکدر را کنترل کنیم یک ورودی  $E$  (Enable) به دیکدر اضافه می کنیم. هرگاه  $E=0$  کل خروجی ها صفر خواهند بود. هرگاه  $E=1$  دیکدر بطور عادی کار خواهد کرد.



 
❖ نکته: اگر گیت های AND به NAND تبدیل شوند به جای تولید مینترم، ماکسترم تولید خواهد شد.



 


هر تابعی را می توان با استفاده از دیکدر طراحی کرد به این منظور کافی است خروجی منترم های تابع را با یک گیت (OR) به هم وصل کنیم.

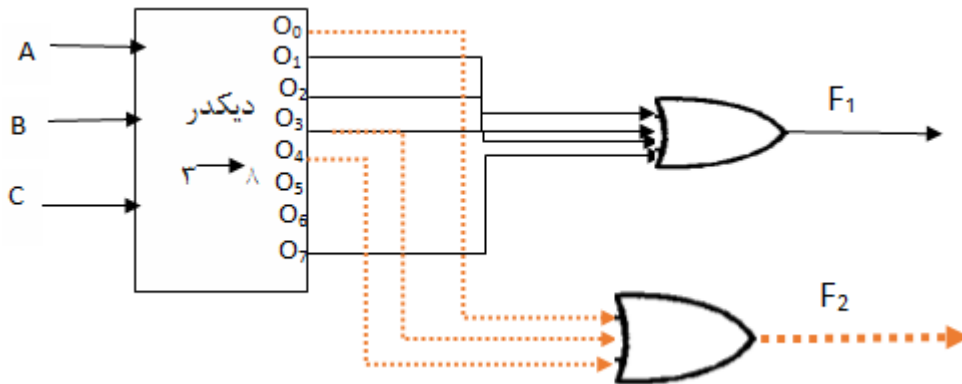مثال:  $F(A,B,C)=\Sigma(1,2,3,7)$  و  $F_2(A,B,C)=\Sigma(0,3,4)$  را با دیکدر طراحی کنید.



در طراحی با دیکدر اگر تعداد مینترم ها بیشتر از نصف خروجی بود می توانیم عبارت را به جای (SOP) با (POS) نوشته و با گیت NOR طراحی می کنیم.

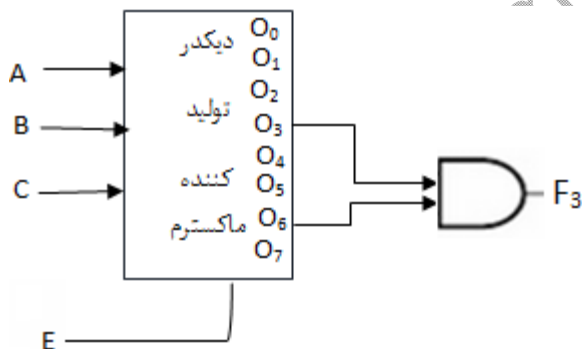مثال:  $F_3(A,B,C)=\Sigma(0,1,2,4,5,7)$  را با دیکدر طراحی کنید.



برای طراحی باید یک گیت OR، 6 ورودی طراحی کنیم.


اما می دانیم  $\Sigma(0,1,2,4,5,7)=\Pi(3,6)$ .

که با یک AND دو ورودی قابل انجام است.

انکدر (Encoder) (رمزگذار):


❖ بدون اولویت:

 همیشه یکی از ورودی ها یک است (فرض) بر اساس مقدار ورودی که یک است. خروجی متناظر آن ظاهر خواهد شد



✓ مثال: انکدر 3→8

ورودی‌ها								خروجی‌ها		
$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$O_2$	$O_1$	$O_0$
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

 

$$O_2 = I_7 + I_6 + I_5 + I_4 \quad O_1 = I_7 + I_6 + I_3 + I_2 \quad O_0 = I_7 + I_5 + I_3 + I_1$$


در مدار فوق فرض کردیم که فقط یک ورودی یک است اگر بیشتر از یک ورودی یک شود جوابی که روی خروجی‌ها ایجاد خواهد شد ممکن است غلط شود.

به عنوان مثال: اگر  $I_3$  و  $I_4$  هر دو یک شوند خروجی 111 خواهد شد و بیانگر هیچکدام از ورودی‌ها نیست.

❖ انکدر با اولویت:

می‌خواهیم مدار را طوری اصلاح کنیم که همیشه درست جواب دهد و اولویت را به ورودی بزرگتر بدهیم.

 ✓ مثال: یک انکدر اولویت 4 به 2 طراحی کنید.




$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$O_1$	$O_0$	$V$
0	0	0	0	x	x	0
1	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	1	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

$$O_1 = I_3 + I_3'I_2 = I_3 + I_2$$


$$O_0 = I_3 + I_3'I_2'I_1 = I_3 + I_2'I_1$$

$$V = I_3 + I_2 + I_1 + I_0$$

 

❖ مالتی پلکسر: (MUX): (Multiplexer): انتخاب گر، تسهیم ساز :

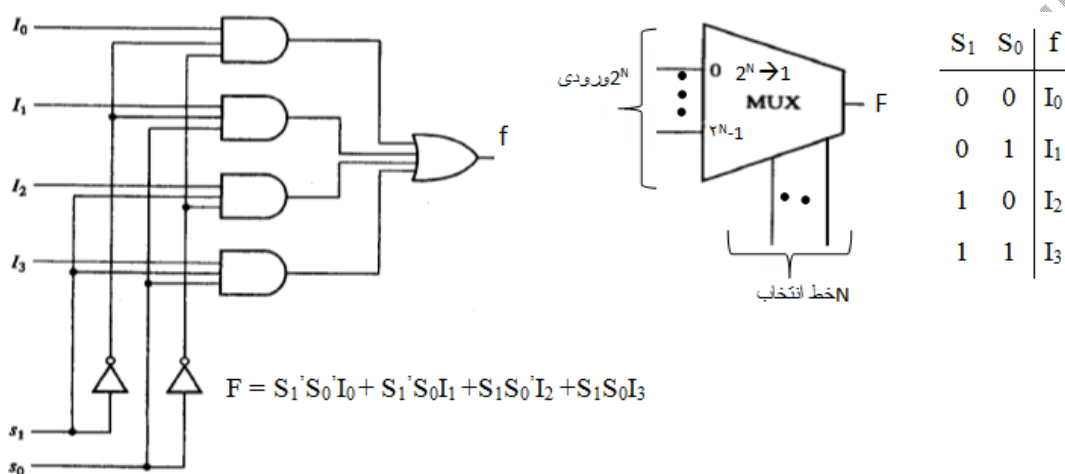
مداری است که دارای  $N$  ورودی انتخاب و  $2^N$  ورودی و یک خروجی می باشد. بر اساس مقدار ورودی های انتخاب، ورودی مربوط به خروجی منتقل می شود.




• پیاده سازی توابع با مالتی پلکسر :

هر تابعی را می توان با مالتی پلکسر پیاده سازی کرد اگر تابع  $n$  ورودی داشته باشد (mux) انتخاب شده دارای ( $n-1$  یا کمتر) ورودی انتخاب خواهد داشت در این صورت  $n-1$  ورودی یا کمتر، ورودی را روی خط انتخاب قرار می دهیم و باقیمانده ورودی ها را روی ورودی تقسیم می کنیم.

 
✓ مثال : تابع  $f(a,b,c) = \Sigma(2,3,5,6,7)$  را با استفاده از mux طراحی کنید .



 
مثال :  $f_2(a,b,c) = \Sigma(0,2,3,7)$  را با مالتی پلکسر پیاده سازی کنید (b و c را روی select قرار دهید).



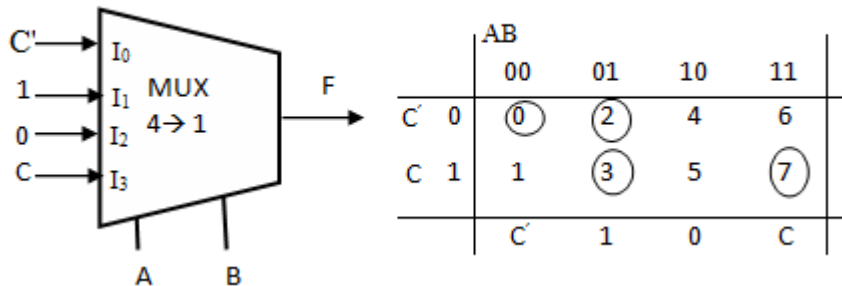
مثال : مثال فوق را با قراردادن  $AB$  رو انتخاب حل کنید.



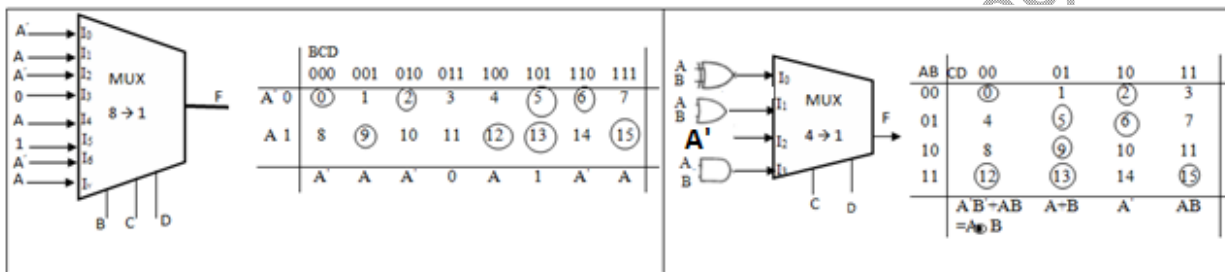✓ مثال : تابع  $F_3(A,B,C,D) = \Sigma(0,2,5,6,9,12,13,15)$  را یک بار با مالتی پلکسر 8 به 1 و یک بار با مالتی پلکسر 4 به 1 طراحی کنید .



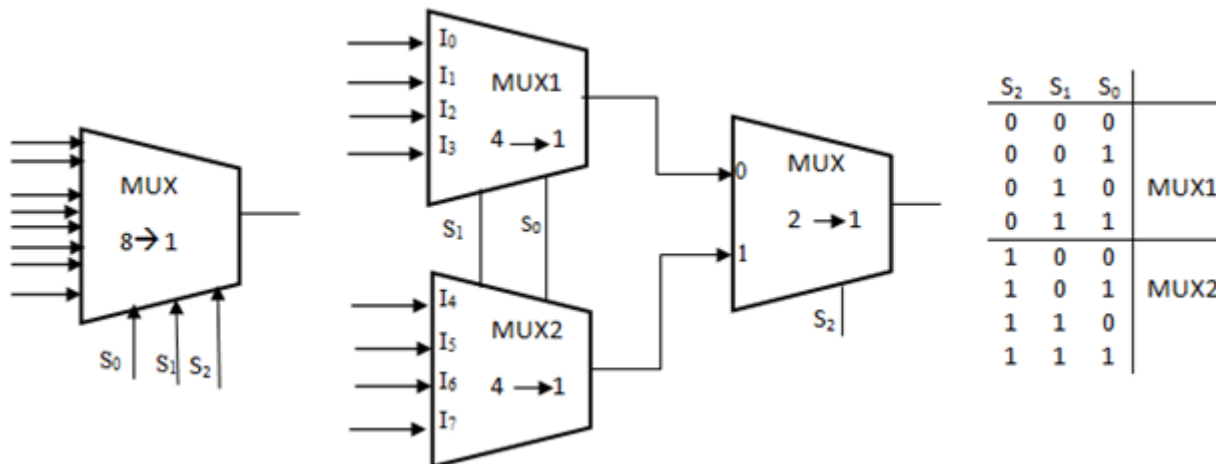✓ مثال : به تعداد کافی مالتی پلکسر 4 به 1 و 2 به 1 داریم با استفاده از آن ها مالتی پلکسر 8 به 1 بسازید.






## طراحی حافظه ROM: (Read Only Memory):


هر حافظه  $n$  خط آدرس و  $2^n$  خانه حافظه، هر خانه حافظه نیز  $m$  بیت است. (4، 8، 16، 32، 64، 128) برای حافظه ROM از یک دیکدر  $N$  به  $2^N$  استفاده می شود و از  $M$  گیت OR که دارای  $2^N$  ورودی می باشد. برای ساخت خانه های حافظه استفاده می شود.  $2^N$  ورودی گیت OR به صورت فیوز می باشد. یعنی اتصالی برقرار نیست و وقتی محتوای ROM مشخص شد فیوزها متصل می شوند.

### شکل کلی حافظه ROM

 

گیت های OR برنامه پذیر می باشند.

 ✓ مثال : یک حافظه ROM با 4 خانه 4 بیتی با محتوی زیر طراحی کنید.




$A_1$	$A_0$	$M_3$	$M_2$	$M_1$	$M_0$
0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0


در حافظه ROM گیت های AND ثابت و گیت های OR برنامه پذیر می باشد. اگر گیت های AND نیز قابل برنامه نویسی باشند به آن PLA می گویند و اگر گیت های OR ثابت باشند و گیت های AND برنامه پذیر باشند به آن PLA می گویند.
 
## دی مالتی پلکسر (DMUX):

مداری است با 1 ورودی و  $2^N$  خروجی که شامل N خط انتخاب است. بر اساس مقدار روی ورودی خطوط انتخاب ورودی به یکی از خروجی ها متصل می شود و به صورت شکل زیر نشان می دهیم.




## مدار ضرب کننده:

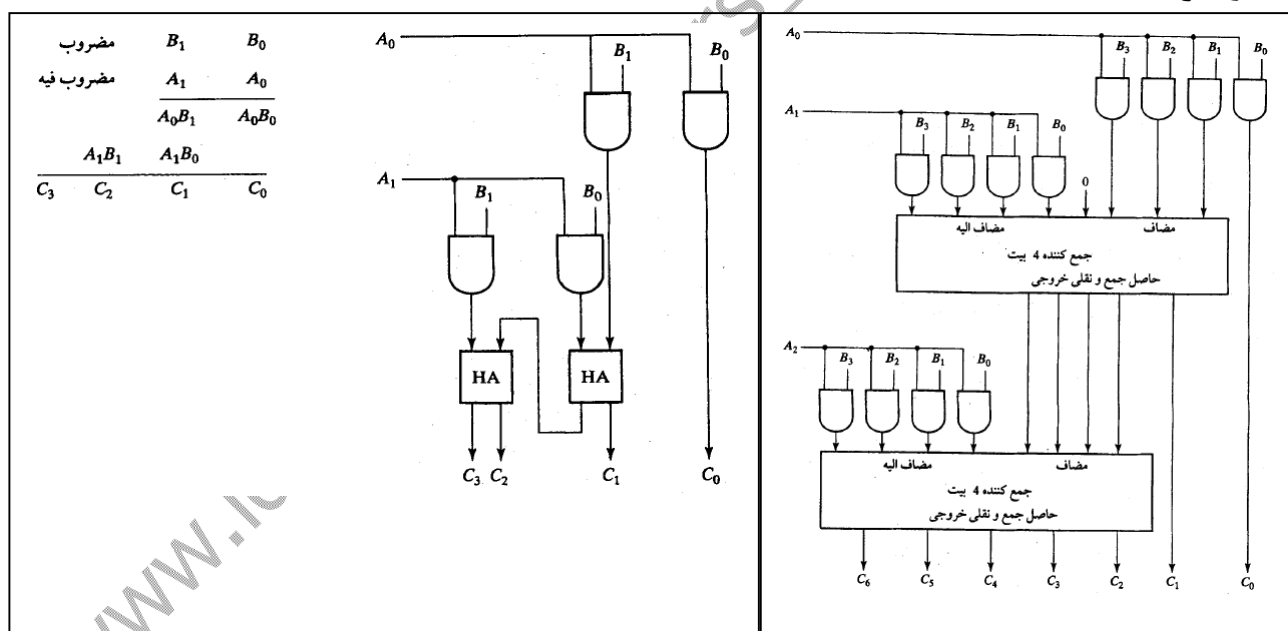

در کل برای ضرب یک مضروب n بیتی در یک مضروب m بیتی نیازمند  $n-1$  جمع کننده m بیتی و  $m*n$  گیت and دو ورودی هستیم.
 
## فصل 5: مدارات ترتیبی (Sequential Circuits)

در فصل 4 مدارات ترکیبی را بررسی نمودیم که در آنها خروجی فقط به ورودی وابسته بود. در مدارات ترتیبی، خروجی علاوه بر ورودی به خروجی(های) قبلی نیز وابسته است. به عبارتی حافظه دارد (وجود حافظه به این معناست که خروجی قبلی را نگه می دارد). شکل کلی مدارات ترتیبی به صورت زیر می باشد:




یادآوری گیت nor: هرگاه هر دو ورودی صفر باشند، خروجی یک است. اگر یکی از ورودی ها یک باشد خروجی صفر می شود.

A	B	$\overline{(A+B)}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0




یادآوری گیت nand: هرگاه هر دو ورودی یک باشند، خروجی صفر است. اگر یکی از ورودی ها یک باشد خروجی صفر می شود.

A	B	$(AB)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

اولین مدار ترتیبی که معرفی می کنیم فلیپ فلاپ پایه SR است.

 فلیپ فلاپ SR / (Set reset) SR flip-flop :



S	R	Q(t)	Q(t+1)	Q'(t+1)
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

جدول صحت S-R

در فلیپ فلاپ SR، Q هم به R و S و هم به مقدار قبلی خودش وابست هاست.

**\*نکته 1:** وقتی S و R هر دو صفر هستند،  $Q(t)$  هر مقداری داشته باشد،  $Q(t+1)$  نیز همان مقدار را خواهد داشت. یعنی مقدار  $Q(t)$  حفظ می شود.  $Q(t+1)$  و  $Q'(t+1)$ ، not یکدیگر می باشند.

**\*نکته 2:** هرگاه  $R=1$  و  $S=0$ ، مهم نیست  $Q(t)$  چه باشد،  $Q(t+1)$  Reset می شود یعنی مقدار  $Q(t+1)$  برابر با 0 می شود.

**\*نکته 3:** هرگاه  $S=1$  و  $R=0$ ، مهم نیست  $Q(t)$  چه باشد،  $Q(t+1)$  set می شود یعنی مقدار  $Q(t+1)$  برابر با 1 می شود.

**\*نکته 4:** هرگاه هم  $S=1$  و هم  $R=1$ ، خروجی نامعین می شود، زیرا همان طور که گفته شد  $Q(t+1)$  و  $Q'(t+1)$  باید not یکدیگر باشند. ولی طبق جدول فلیپ فلاپ SR، مقدار مساوی دارند.

(برای این که حالت نامعین وجود نداشته باشد، در طراحی مدار با استفاده از فلیپ فلاپ SR، باید طوری عمل کنیم که هیچ گاه  $S=R=1$  نشود.)


S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ بدون تغییر
0	1	0 Reset
1	0	1 Set
1	1	نامعین

جدول صحت فلیپ فلاپ SR

طراحی فلیپ فلاپ SR با گیت Nand :


کافی است در مدار فلیپ فلاپ SR که با گیت Nor طراحی شده، جای  $Q$  و  $Q'$  را عوض کنیم و به جای گیت های nor از گیت های nand استفاده نماییم. (این مدار معادل همان مدار فلیپ فلاپ SR طراحی شده با گیت nor می باشد.)

S	R	$Q(t+1)$
0	0	نامعین
0	1	1
1	0	0
1	1	$Q(t)$

 

 
## فلیپ فلاپ SR با ورودی کنترل clock

در فلیپ فلاپ SR، که با گیت nor یا nand طراحی شده است، با تغییر S و R خروجی Q تغییر خواهد کرد. می خواهیم کنترل فلیپ فلاپ را دقیق تر کنیم، به این معنی که هر گاه کنترل فعال شد، مدار کار کند.



 با تغییر زیر مدار به گیت NAND تبدیل می شود:




در مدار فوق، اگر  $C=0$  آن گاه بدون توجه به مقادیر S و R، خروجی گیت NAND برابر یک خواهد بود و در نتیجه S1 و R1 یک می شوند و خروجی بدون تغییر خواهد ماند.

اگر  $C=1$ ، خروجی های گیت های nand تنها به مقادیر S و R وابسته است و مدار کار خودش را انجام می دهد.

C	S	R	$Q(t+1)$
0	0	0	$Q(t)$
0	0	1	$Q(t)$
0	1	0	$Q(t)$
0	1	1	$Q(t)$
1	0	0	$Q(t)$
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	نامعین



C	S	R	$Q(t+1)$
0	x	x	$Q(t)$
1	0	0	$Q(t)$
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	نامعین

 


## فلیپ فلاپ D / D flip-flop (flip-flop Data storing) :

اگر D را به ورودی S فلیپ فلاپ و not آن را به ورودی R فلیپ فلاپ وصل کنیم، فلیپ فلاپ D ساخته می شود. در این فلیپ فلاپ مقدار D به  $Q(t+1)$  منتقل می شود.  $D=Q(t+1)$

D	$Q(t+1)$
0	0
1	1

جدول صحت فلیپ فلاپ D

 

فلیپ فلاپ D با ورودی کنترل clock: از این به بعد فلیپ فلاپ D را بطور خلاصه بصورت زیر نشان می دهیم.




هنگامی که  $C=1$ ، خروجی و ورودی با هم برابر می شوند.

## فلیپ فلاپ JK / JK flip-flop :

به منظور رفع ایراد فلیپ فلاپ SR از فلیپ فلاپ JK استفاده می نماییم.


J	K	$Q(t+1)$	
0	0	$Q(t)$	بدون تغییر
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	$Q'(t)$	مکمل

جدول صحت فلیپ فلاپ JK

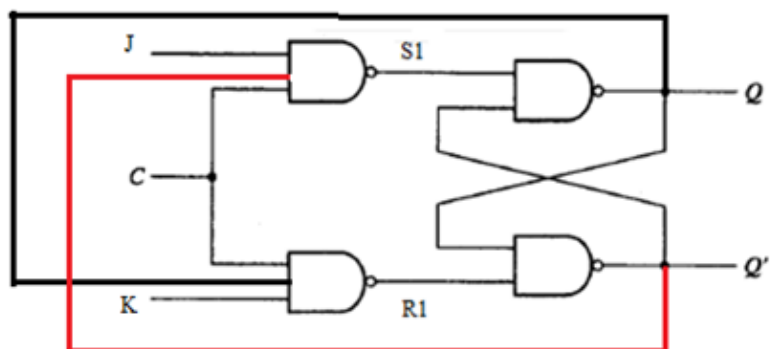
 
## فلیپ فلاپ T (Trigger) / T flip-flop :

فلیپ فلاپ T یا حافظه را نگه می دارد یا آن را not می کند. شبیه فلیپ فلاپ JK عمل می کند با این تفاوت که یک ورودی T به J و  $T'$  به K دارد.



دسته بندی فلیپ فلاپ ها بر اساس کار کردن در نواحی مختلف پالس Clock :

پالس ساعت (level trigger flip-flop) پشت سر هم مثبت و منفی می شود. فلیپ فلاپ ها را بر اساس نوع clock، به 4 دسته تقسیم می کنیم.


مدارات حساس به سطح مثبت :

مدارات حساس به سطح مثبت زمانی کار می کنند که  $CP=1$




مدارات حساس به سطح منفی :

 مدارات حساس به سطح مثبت زمانی کار می کنند که  $CP=0$ . اگر جلوی CP در مدار حساس به سطح مثبت، یک not بگذاریم، مدار حساس به سطح پایین خواهد شد.



 
## فلیپ فلاپ های حساس به لبه / Edge trigger flip-flop:

فلیپ فلاپ هایی که فقط در یک زمان کوچک اجازه ی کار به مدار می دهند را فلیپ فلاپ های حساس به لبه یا (Edge trigger flip-flop) می گویند.




 مدارات حساس به لبه ی بالارونده : زمان فعالیت این مدارات در لبه ی بالارونده می باشد.



مدارات حساس به لبه ی پایین رونده :

 زمان فعالیت این مدارات در لبه ی پایین رونده می باشد. اگر جلوی CP در مدار حساس به سطح بالارونده، یک not بگذاریم، مدار حساس به سطح پایین رونده حاصل خواهد شد.



مدارات ترتیبی:

در مدارات ترتیبی دو مسأله مطرح می شود: مسأله ی اول تجزیه و تحلیل و مسأله ی دوم طراحی می باشد. در تجزیه و تحلیل مداری به ما داده می شود و عملکرد آن را باید تشخیص دهیم. ولی در طراحی باید با استفاده از فلیپ فلاپی خاص یک عمل مشخص را طراحی نماییم.

### 1- تجزیه و تحلیل:

در تجزیه و تحلیل ابتدا ورودی ها و خروجی ها را با توجه به صورت مسأله مشخص می کنیم و بر اساس جدول صحت حالات فعلی و بعدی را مشخص می کنیم و دیاگرام حال مدار را نیز می یابیم.



**مثال:** مداری با دو فلیپ فلاپ D و یک ورودی X و یک خروجی Y داریم. اسامی فلیپ فلاپ ها را A و B در نظر بگیرید. عبارات مربوط به ورودی های D به صورت زیر است:


$$D_A = A(t).x(t) + B(t).x(t)$$

$$D_B = A'(t).x(t)$$

$$y = [A(t) + B(t)].x'(t)$$

(1) شکل مدار را بکشید.

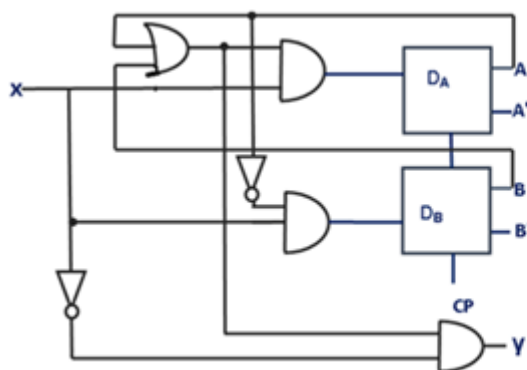(2) جدول صحت و دیاگرام حالت مدار را به دست آورید.



حالات فعلی			حالات بعدی		
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

$$A(t+1) = D_A = A(t).x(t) + B(t).x(t)$$

$$B(t+1) = D_B = A'(t).x(t)$$

$$y = [A(t) + B(t)].x'(t)$$


با توجه به جدول صحت فلیپ فلاپ می دانیم که  $D = Q(t+1)$  و در نتیجه :

$$D_A = A(t+1) = (A + B).x \quad \text{و} \quad D_B = B(t+1) = A'.x$$

A جاری را  $A(t)$  می گویند و A یک لحظه بعد تر را  $A(t+1)$  می گویند.

جدول صحت مدار: (تمامی ترکیبات ممکن از ورودی X و حالات فعلی مدار (A و B) را در سمت چپ جدول می نویسیم. A و B و Y بعدی را با استفاده از رابطه ای که در صورت سوال داده شده با توجه به حالات فعلی به دست می آوریم.)

دیاگرام حالت مدار: برای رسم دیاگرام حالت، حالات ممکن که در جدول صحت آمده را درون دوایری می نویسیم و با توجه به جدول صحت مدار می بینیم به ازای مقادیر ورودی و خروجی (در صورت وجود) از کدام حالت به حالت دیگر می رود. مقدار ورودی و خروجی را بالای فلش های وصل کننده ی حالتی به حالت دیگر می نویسیم. با توجه به دیاگرام حالت مدار، اگر  $x=0$  یعنی ورودی X صفر باشد، آن گاه مدار در هر حالتی که باشد به 00 می رود.

 

**مثال:** مداری با دو فلیپ فلاپ JK و یک ورودی X داریم. عبارات مربوط به ورودی فلیپ فلاپ ها به صورت زیر است:

$$\begin{cases} J_A = B \\ K_A = B \cdot X' \end{cases} \quad \begin{cases} J_B = X' \\ K_B = A \cdot X' + A' \cdot X = A \oplus X \end{cases}$$

(1) شکل مدار را بکشید.

(2) جدول صحت و دیاگرام حالت مدار را به دست آورید.




\*برای به دست آوردن جداول صحت فلیپ فلاپ ها به جز فلیپ فلاپ D، باید ورودی های فلیپ فلاپ ها را نیز به دست آوریم و بر اساس آن ها حالات بعدی را مشخص کنیم.

با استفاده از مقدار A و B و X و روابط داده شده در صورت سوال J<sub>A</sub> و K<sub>A</sub> و J<sub>B</sub> و K<sub>B</sub> را می یابیم. سپس با استفاده از جدول صحت فلیپ فلاپ JK، A و B بعدی را می یابیم.

**به طور مثال** هنگامی که A و B و X ورودی مقادیر 0 و 1 و 0 را دارند، با توجه به روابط صورت سوال، داریم:  $KA=1=A$  و  $KB=0$  و  $JB=1$

 وقتی  $JA=1$  و  $KA=1$ ، A بعدی not حالت قبلی هستند. پس A بعدی صفر می شود. وقتی  $JB=1$  و  $KB=0$ ، B بعدی 1 می شود. دیاگرام حالت مدار به صورت زیر می شود:



## مدل‌های میلی و مور :

در دیاگرام حالت نوع میلی، خروجی به ورودی و حالت قبلی وابسته است. (مانند مثال 1). در دیاگرام حالت نوع مور، خروجی فقط به حالت قبلی وابسته است.

## طراحی با کمک فلیپ فلاپ‌ها:

برای طراحی ابتدا با استفاده از صورت مسأله، ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعداد فلیپ‌فلاپ‌های مورد نیاز را مشخص می‌کنیم. سپس با استفاده از حالات فعلی و بعدی و جدول تحریک فلیپ فلاپ‌ها، ورودی‌های آن‌ها را مشخص می‌کنیم و با استفاده از جدول تحریک فلیپ فلاپ‌ها Q جاری و بعدی را داریم و ورودی‌ها را می‌یابیم.

Q(t)	Q(t+1)	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

جدول تحریک فلیپ فلاپ SR

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

جدول تحریک فلیپ فلاپ JK

Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1


جدول تحریک فلیپ فلاپ D

Q(t)	Q(t+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

جدول تحریک فلیپ فلاپ T

**مثال:** با استفاده از فلیپ فلاپ T، مداری طراحی کنید که از 0 تا 7 را بشمارد.

 برای اعداد 0 تا 7 حداقل به سه بیت احتیاج داریم. در نتیجه از 3 فلیپ فلاپ استفاده می‌کنیم. \*تعداد بیت‌های مورد نیاز طبق صورت مسأله = تعداد فلیپ فلاپ‌های مورد نیاز ورودی ندارد و خروجی تنها به حالت قبلی وابسته است. بنابراین مدل مور می‌باشد.



حالت قبلی و بعدی را داریم،  $T_A$  و  $T_B$  و  $T_C$  را می‌یابیم.

Q(t)	Q(t+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**جدول تحریک فلیپ فلاپ T**

حالات فعلی			حالات بعدی			TA	TB	TC
A	B	C	A	B	C			
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

به طور مثال برای یافتن مقدار  $T_A$  در سطر نشان داده شده، مقدار  $A$  فعلی برابر با 1 و  $A$  بعدی برابر با 0 است. طبق جدول تحریک فلیپ فلاپ ها، در این حالت  $T_A$  برابر با 1 می شود. مشخص است که  $T_C = 1$  با استفاده از جدول کارنو مقادیر  $T_A$  و  $T_B$  را بر حسب مقادیر فعلی  $A$  و  $B$  می یابیم.

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function  $F(A, B, C) = A'B + AB$ . The map shows two groups of four cells each, corresponding to the terms  $A'B$  and  $AB$ .

BC \ A	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

The groups are indicated by brackets and labeled  $A'$  and  $A$ .


$$T_B = C$$

BC 00 01 11 10


A \ 0	0	1	3	2
A \ 1	4	5	7	6

Diagram illustrating a 4x4 Karnaugh map for a 4-variable function. The columns are labeled BC (00, 01, 11, 10) and the rows are labeled A (0, 1). The cells contain values: (0,0)=0, (0,1)=1, (0,3)=1, (0,2)=2, (1,4)=4, (1,5)=5, (1,7)=1, (1,6)=6. The value 1 in cell (0,3) is circled in blue. The value 1 in cell (1,7) is also circled in blue. Brackets indicate groupings: a vertical bracket on the right groups rows A=0 and A=1; a horizontal bracket at the bottom groups columns BC=01 and BC=11.

$$T_A = B.C$$

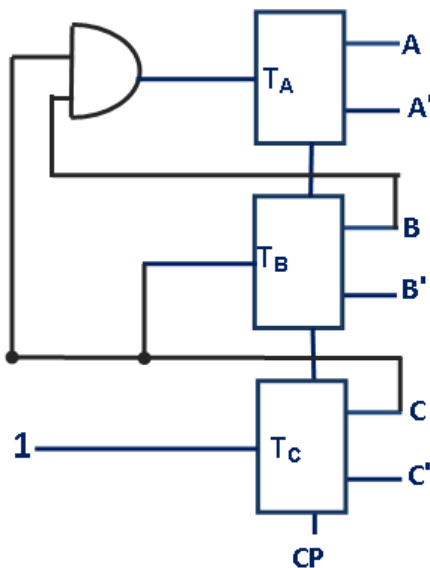

 **مثال:** با استفاده از فلیپ فلاپ JK مداری طراحی کنید که دنباله ی زیر را بشمارد.





اعداد از 0 تا 6 هستند در نتیجه به سه فلیپ فلاپ نیاز داریم. شمارنده ترتیب شمار نیست، زیرا شماره ی 3 و 7 را ندارد.

Q(t)	Q(t+1)	J	K	حالات فعلی			حالات بعدی			JA	KA	JB	KB	JC	KC
				A	B	C	A	B	C						
0	0	0	x	0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x
0	1	1	x	0	0	1	0	1	0	0	x	1	x	x	1
1	0	x	1	0	1	0	1	0	0	1	x	x	1	0	x
1	1	x	0	1	0	0	1	0	1	x	0	0	x	1	x
1	1	x	0	1	0	1	1	1	0	x	0	1	x	x	1
1	1	x	0	1	1	0	0	0	0	x	1	x	1	0	x

جدول تحریک فلیپ فلاپ JK

 
 
با استفاده از جدول تحریک فلیپ فلاپ JK و داشتن مقادیر فعلی و بعدی A و B و C مقادیر ورودی های فلیپ فلاپ ها را می یابیم و با استفاده از جدول کارنو، ورودی های فلیپ فلاپ ها را بر اساس مقادیر A و B و C فعلی می یابیم. جاهایی از جدول که X هستند، حکم don't care را دارند و برای دسته بندی استفاده می شوند.




$$K_A = B \quad J_A = B$$


$$K_B = 1 \quad J_B = C$$

$$K_C = 1 \quad J_C = B'$$

  

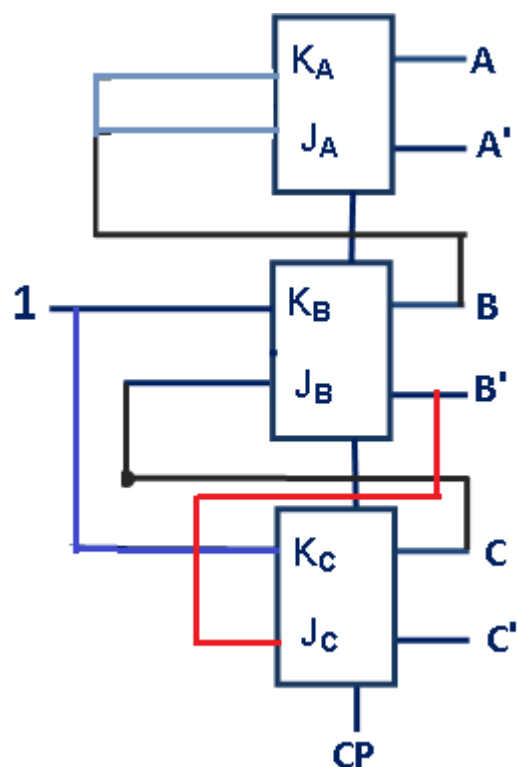


وارد

 


مثلا در این جا اگر 3 یا 7 شد، آیا مدار پس از آن دوباره به کار خود ادامه می‌دهد و شمارش عادی خود را انجام می‌دهد یا خیر؟! اگر این اتفاق بیفتد مدار خودمصحح می‌باشد.

مدار مقابل خود مصحح است، زیرا در صورتی که یکی از حالات 111 یا 011 رخ دهد، دوباره به مدار باز می‌گردد.

## فصل ششم: نمودار زمانی شمارنده دودویی

 

(a) From 0 to 180 ns

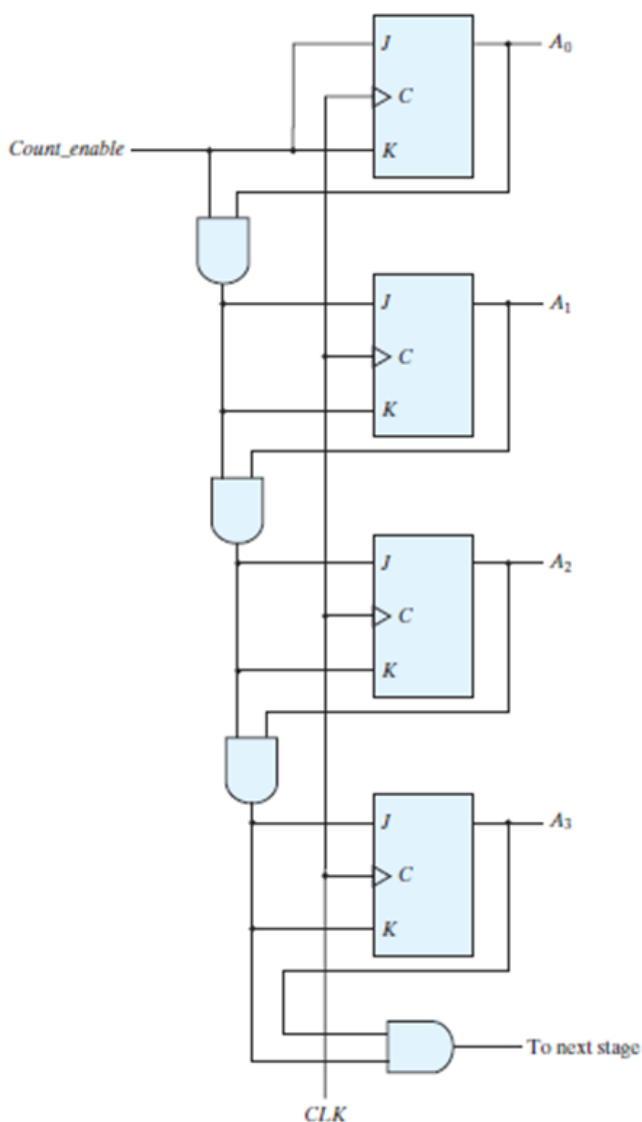


A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
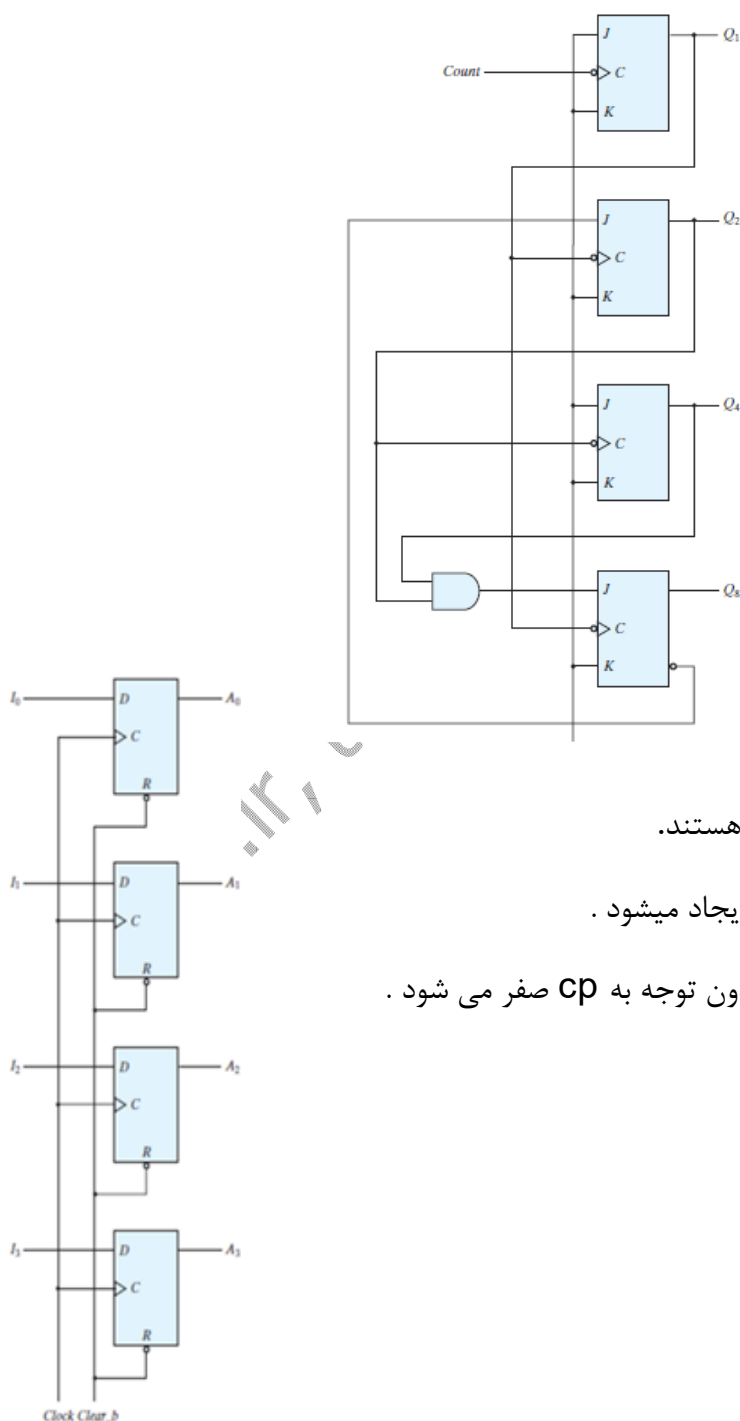
## شمارنده موج گونه ( R RIPPLE COUNTER ) :

در این شمارنده ها CLOCK فلیپ فلاپ ها با هم متفاوت است . با توجه به شکل هنگامیکه پالس CP، از 1 به صفر تغییر کند C، NOT خواهد شد .

و هنگامیکه C از یک به صفر تغییر کند B ، NOT خواهد شد و هنگامیکه B از یک به صفر تغییر کند A، NOT خواهد شد و الی آ...



ثبات‌ها: حافظه‌های موقت CPU هستند.

ساده ترین ثبات ها به صورت شکل ایجاد میشود .


اگر `clear = 1` خروجی `clear` بدون توجه به `cp` صفر می شود .




load=0    A=A

ثبات ها با امکان بارشدن موازی :

load=1    A= I

 


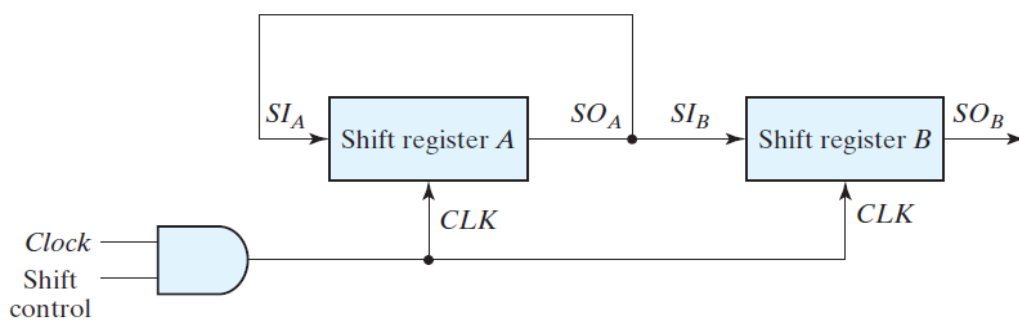شیفت رجیستر سریال: اگر ورودی کنترل شیفت =0 هیچ اتفاقی نمی افتد .



با فرض اینکه A,B چهار بیتی باشند اگر ورودی کنترل شیفت 1 باشد بعد از چهار پالس مقدار A به B منتقل می شود و A بدون تغییر می ماند .

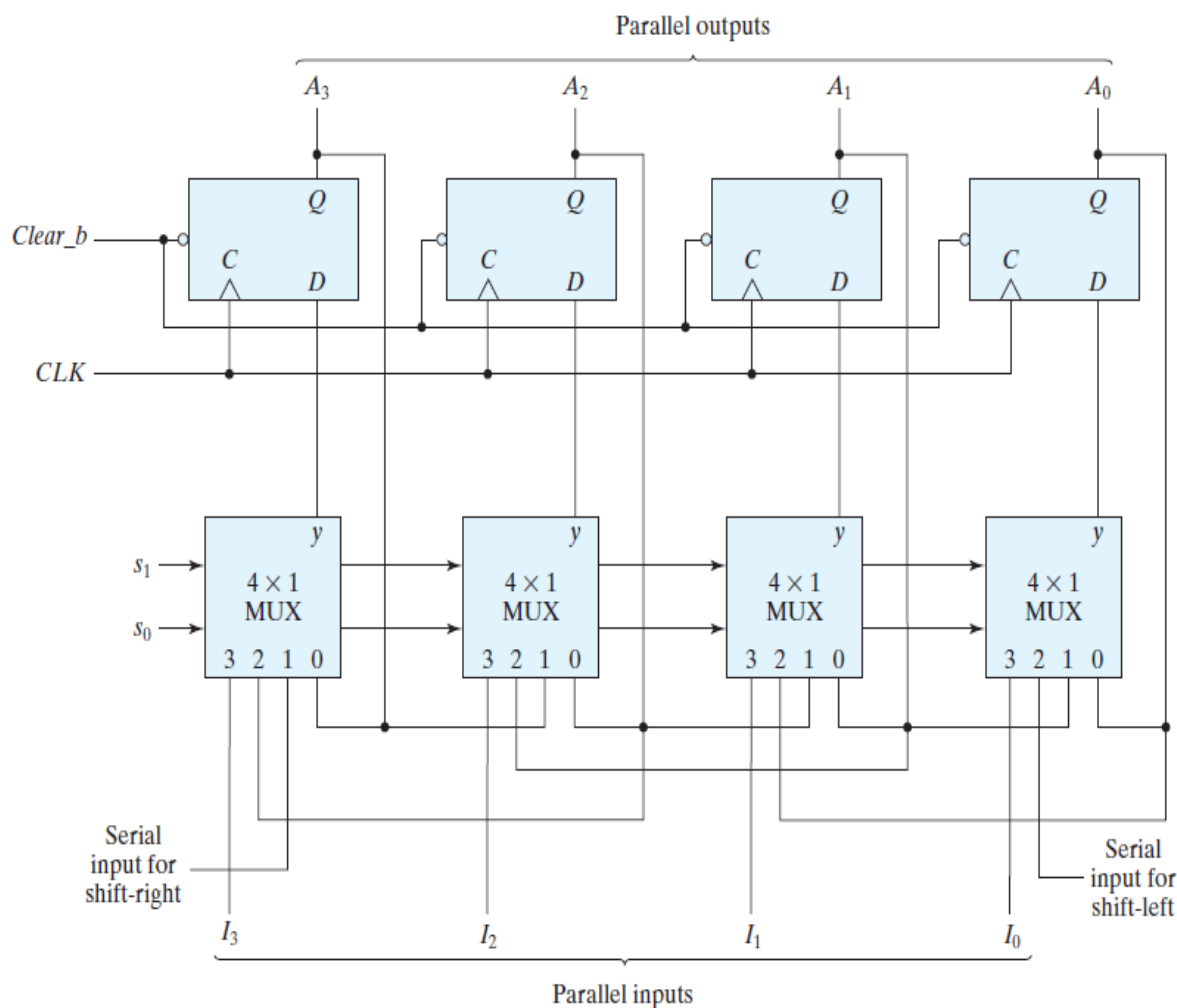
مدار شیفت رجیستر دو جهت با امکان **load** موازی :




### Mode Control

$s_1$	$s_0$	Register Operation
0	0	No change
0	1	Shift right
1	0	Shift left
1	1	Parallel load

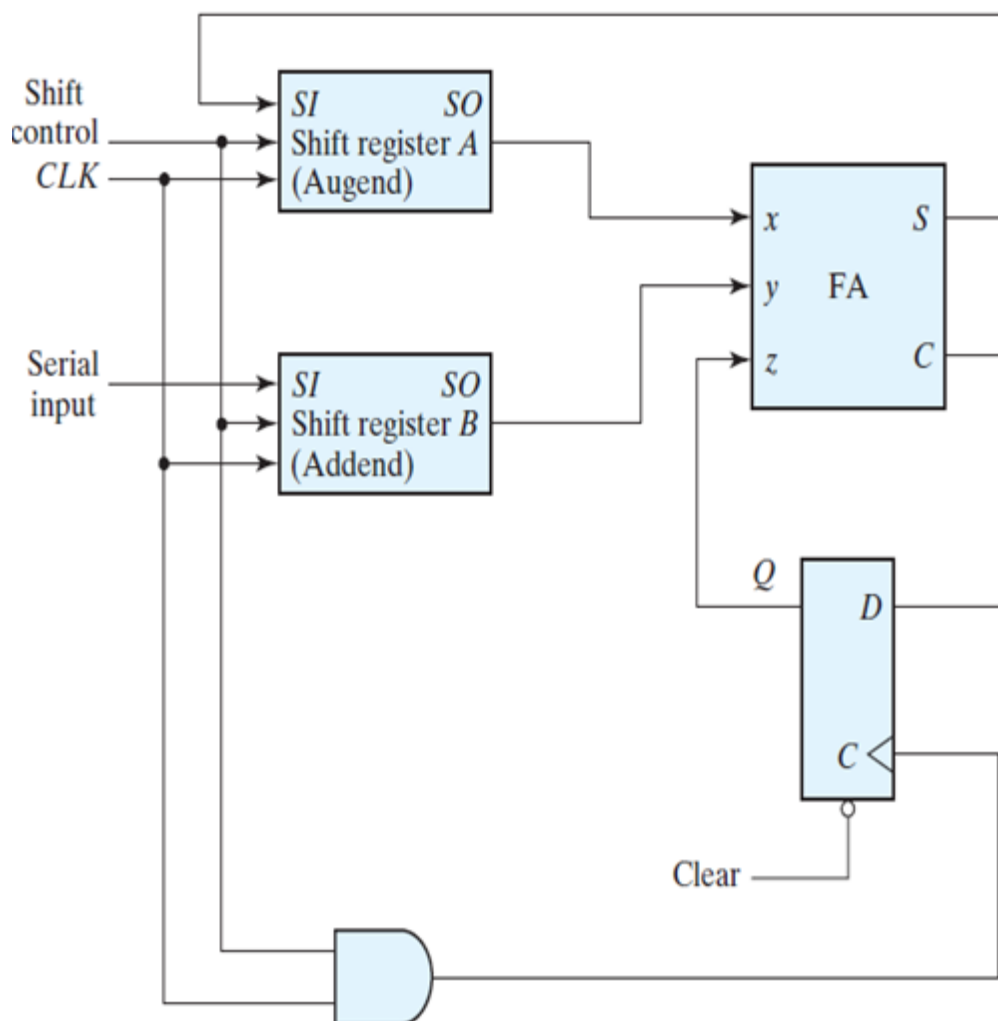مدار جمع کننده سریال: در جمع دو عدد 4 بیتی از 4 FULL ADDER استفاده می‌شود. اما این جا همانطور که از اسمش پیداست به صورت سری فقط از یک FULL ADDER استفاده می‌شود.





شمارنده ی موج گونه ی BCD :

 

- $Q_1$  در هر پالس NOT می شود .
- $Q_2$  زمانی NOT می شود که  $Q_2$  از 1 به 0 بیاید و  $Q_n = 0$
- $Q_4$  زمانی NOT می شود که  $Q_2$  از یک به صفر بیاید .

  - $Q_8$  زمانی که  $Q_1$  از یک به صفر بیاید و  $Q_2Q_4=11$  باشد NOT شود و زمانی که  $Q_1$  از یک به صفر بیاید و  $Q_4=0$  یا  $Q_2$  باشند، صفر می شود.



برای شمارش از 0 تا 999 BCD استفاده از شمارنده

نمونه تمرینات حل شده در کلاس-فصل اول:

12) بدون تبدیل دهمی جمع و ضرب های زیر را انجام دهید:

الف) اعداد دودویی 101 و 1011

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 *101 \\
 \hline
 1011 \\
 +0000 \\
 +1011 \\
 \hline
 110111
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1011 \quad 101 \\
 \hline
 101 \quad 10 \\
 \hline
 0001
 \end{array}$$

6) حل معادله درجه دو  $x^2 - 11x + 22 = 0$  برابر  $x=3, x=5$  است. مبنای اعداد چیست؟

$$(22)_r = 2*r^1 + 2*r^0 = 2*r + 2 \rightarrow 3^2 - (1*r + 1)3 + (2*r + 2) = 0 \rightarrow 9 - 3*r - 3 + 2r + 2 = 0 \rightarrow -r + 8 = 0 \rightarrow r = 8$$

$(211)_x = (152)_8$  مبنای x چیست؟

$$2*x^2 + 1*x^1 + 1 = 1*8^2 + 5*8^1 + 2*8^0 \rightarrow 2*x^2 + 1*x^1 + 1 = 64 + 40 + 2 \rightarrow 2*x^2 + 1*x^1 + 1 = 106 \rightarrow x = 7$$

19) اعداد دهمی زیر به فرم مقدار-علامت نشان داده شده است: 9286 و 801. آن ها را به متمم 10 علامت دار تبدیل کنید و اعمال زیر را انجام دهید: (توجه کنید که حاصل جمع 10627 + و شش رقم نیاز دارد.)

$$(+9286) + (+801) = \text{جمع معمولی}$$

$$(+9286) + (-801) = (+9286) + (801) \text{ عدد 10 متمم}$$

$$(+9286) + 99199 = 1 \quad 08485$$

عدد باید متمم 10 شود. حذف می شود.

$$99999$$

$$- 801$$

$$\hline 99198$$


$$+ \quad 1$$

$$\hline 99199$$

متمم 10 عدد

35) به کمک نمودار زمان بندی مشابه شکل 1-5 سیگنال های خروجی  $g$  و  $f$  را در شکل 1-35 را به صورت تابعی از سه ورودی  $a$  و  $b$  و  $c$  نشان دهید. تمام ترکیبات هشتگانه ی  $a$  و  $b$  و  $c$  را به کار ببرید.

a	b	c	$f=(abc)'$	$g=(a+b+c)'$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

 

با توجه به شکل مشخص هست برای تست صفر بودن یک مقدار از گیت **nor** استفاده می شود.

فصل دوم:

$$1) f_1(x, y) = x + x'y$$

$$\text{قانون } x + yz = (x + y)(x + z)$$

$$(x + x') + (x + y) = 1 \cdot (x + y) = (x + y) \quad (\text{جذب})$$

$$2) f_2(x, y) = x(x' + y) = xx' + xy = 0 + xy = xy$$

$$3) f_3(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy' = x'z(y' + y) + xy' = xz' + xy'$$

$$4) f_4(x, y, z) = x'y'z' + x'y'z + xyz' + xyz$$

$$= x'y'(z' + z) + xy(z' + z) = x'y' + xy = x \oplus y$$

$$5) f_5(x, y, z) = x'y'z' + x'y'z + xyz' + xyz$$

$$\text{روش اول: } x'y'(z' + z) + xy(z' + z) + xyz = x'y' + x'y + xyz = x'(y' \cdot y) + xyz$$

$$= x' + xyz = (x' + x)(x' + yz) = x' + yz$$

$$\text{روش دوم: } x'(y'z' + y'z + yz' + yz) + xyz = x' + xyz = (x' + x)(x' + yz) = x' + yz$$

\*هرگاه 4 حالت دو عملوند باهم OR شوند حاصلش یک می شود.

y	z	
0	0	$y'z'=1$
0	1	$y'z=1$
1	0	$yz'=1$
1	1	$yz=1$

مثال: تابع زیر را ساده کنید.

$$1) f_1(x,y) = \sum(0,2) = x'y + xy' = y(x' + x) = y$$

$$2) f(x,y) = \sum(1,2,3) = x'y + xy' + xy = xy' + x(y' + y) = x'y + x =$$

$$(x' + x) + (x + y) = x + y$$

$$3) f(x,y,z) = \sum(2,4,6,7) = x'yz + xy'z' + xyz' + xyz = yz'(x' + x) + xy'z' +$$

$$xyz = yz' + xy'z' + xyz = z'(y + xy') + xyz = z'(y + x)(y + y') + xyz = z'y + z'x + xyz =$$

$$z'y + x(z' + yz) = z'y + x(z' + y)(z' + z) = z'y + xz' + xy$$

$$4) f_4(x,y,z) = \sum(0,1,2,3,7) = x'y'z' + x'y'z + x'yz + xyz + xyz = yz'(x' + x) + xy'z' + xyz =$$

$$yz' + xy'z' + xyz = z'(y + xy') + xyz = z'(y + x)(y + y') + xyz = z'y + z'x + xyz = x'y + x(z' + yz)$$

$$= z'y + x(z' + y)(z' + z) = z'y + xz' + xy$$

$$5) f_5(w,x,y,z) = \sum(4,5,6,7,8,9,10,11) = w'xy'z' + w'xy'z + w'xyz' + w'xyz + wx'y'z' +$$

$$wx'y'z + wx'yz' + wx'yz = w'x(y'z' + y'z + yz' + yz) + wx'$$

$$(y'z' + y'z + yz' + yz) = w'x + wx' = w(xor)x$$

$$6) f_6(w,x,y,z) = \sum(5,7,9,11,15) = w'xy'z + w'xyz + wx'y'z + wx'yz + wxyz =$$

$$w'xz(y' + y) + wxz(y' + y) + wxyz = w'xz + wx'z + wxyz = w'xz + wz(x' + xy) = w'xz + wz(x' + x)$$


$$(x' + y) = w'xz + wzx' + wzy = z(w'x + wx') + wzy = z[(wxor) + wy]$$

3) عبارت بولی زیر را با حداقل لیترال ساده نمایید:

$$(BC' + A'D)(AB' + CD') = BC'AB' + BC'CD' + A'DA'B + A'DCD' = 0$$

13) نمودارهای منطقی را برای عبارات بولی زیر رسم کنید.

$$g = A + B + B'(A + C')$$

 

19) تابع زیر را به صورت جمع مینترم ها ضرب ماکسترم ها بیان کنید.

$$F(A,B,C,D)=B'D+A'D+BD=$$

$$(A+A')B'(C+C')D+A'(B+B')(C+C')D+(A+A')B+(C+C')D=(AB'+A'B')(C+C')D=$$

$$AB'CD+AB'C'D+A'BCD+A'BC'D+A'BCD+A'BC'D+A'BCD+A'BC'D+ABCD+A'BCD+A'BCD+A'BC'D=SOP(1,3,5,7,9,11,13,15)=POS(0,2,4,6,8,10,12,14)$$

$$B'D+A'D+BD=D(B'+B)+A'D=D+A'D=D(1+A')=D$$

## فصل سوم:

جدول کارنوی دو متغیره:

$$F_1(x,y)=\sum (1,2,3)=x+y$$

			y
	0	1	
x	2	3	

$$F_2(x,y)=\sum (0,1,3)=x'+y$$

			y
	0	1	
x	2	3	

$$F_3(x,y)=\sum (0,1,2)=x'+y'$$

			y
	0	1	
x	2	3	



$$F_5(x,y) = \sum (1,2) = x'y + xy = x \text{ xor } y$$

	y	
	0	1
x	1	0
	0	1

$$F_6(x,y) = \sum (0,3) = xy + x'y' = x \oplus y$$

	y	
	0	1
x	1	0
	0	1

جدول کارنوی سه متغیره:

$$F_1(x,y,z) = \sum (0,1,6,7) = x'y' + xy$$

	y		y	
	0	1	0	1
x	0	1	1	0
	1	0	0	1

$$F_2(x,y,z) = \sum (1,2,3,6,7) = y + x'z$$

	y		y	
	0	1	0	1
x	0	1	1	0
	1	0	0	1

$$F_3(x,y,z) = \sum (0,1,2,3,5,6) = x' + y'z + yz'$$

	y		y	
0	1	1	3	1
4		1	7	
	z		z	
				x

$$F_4(x,y,z) = \sum (0,2,5,7) = x'z' + xz$$

	y		y	
0	1		3	
4		1	7	1
	z		z	
				x

$$F_5(x,y,z) = \sum (0,1,2,4,5,6) = y' + z'$$

	y		y	
0	1	1	3	1
4	1	1	7	
	z		z	
				x

$$F_6(x,y,z) = \sum (0,1,2,5,6,7) = xz + x'y + yx$$

	y		y	
0	1	1	3	
4			7	1
	z		z	
				x

5- با استفاده از نقشه ی 4 متغیره توابع زیر را ساده کنید.

$$F(w,x,y,z)=\sum(1,4,5,6,8,10,11)$$

	1		
1	1		1
1		1	1

$$F=xz'+wxy+w'y'z$$

توابع زیر را ساده کنید:

$$F(A,B,C,D,E)=\sum(0,1,4,5,16,17,21,25,29)$$

1	1		
1	1		

1	1		
	1		
	1		
	1		

$$=AD'E+B'C'D'+A'B'D'$$

$$F(A,B,C,D,E)=\sum(0,2,3,4,5,6,7,11,15,16,18,19,23,27,31)$$

1		1	1
1	1	1	1
		1	
		1	

1		1	1
		1	
		1	
		1	

$$=A'B'C+B'C'E'+DE$$

$$F(A,B,C,D,E)=\sum(0,2,6,8,9,11,13,15,16,18,22), d=\sum(4,10,12,14,20,26,28,30)$$

1			1
X			1
X	1	1	x
1	1	1	X

1			1
X			1
X			X
			X

$$=A'B+B'E'$$

$$F(A,B,C,D,E)=\sum(0,2,4,9,11,12,14,18,20,21,27,29), d=\sum(6,10,16,22,25)$$

1			1
1			X
1			1
	1	1	X


X			1
1	1		X
	1		
	X	1	

$$=B'E'+A'CE'+BC'E+ACD'E$$


یک حافظه ROM با 8 خانه ی حافظه طراحی کنید به طوری که هر خانه 4 بیت باشد و محتویات زیر در آن قرار داشته باشد:

A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	F <sub>0</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0

 در آدرس 0000 هم F<sub>0</sub>, F<sub>3</sub> یک می شود، بنابراین خروجی صفر دیکدر به F<sub>0</sub> و F<sub>3</sub> وصل می شود.



مدار زیر چه عملی را انجام می دهد؟

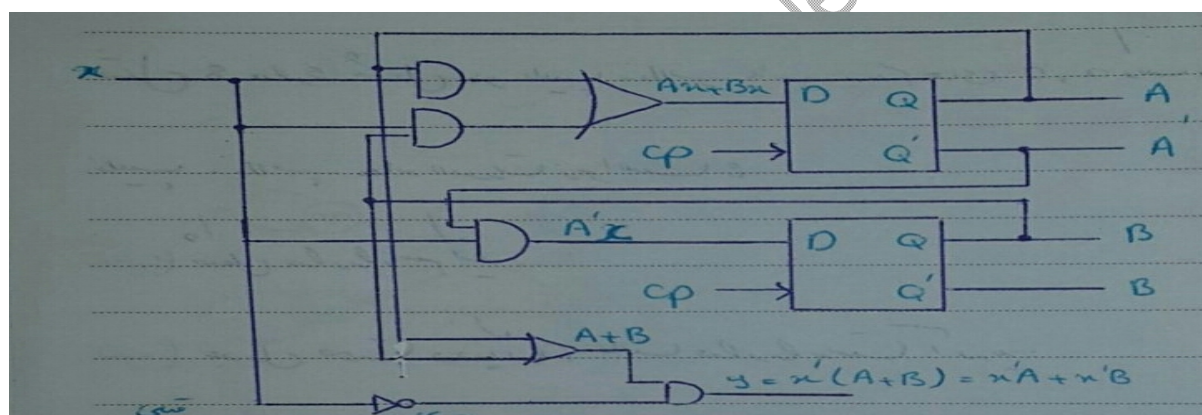

قبلی

بعدی


A	B	X	A	B	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

$$A(t+1) = Ax + Bx$$

$$B(t+1) = A'x$$

$$y = x'(A+B)$$

A	B	AB(x=0)	AB(x=1)	y(x=0)	y(x=1)
0	0	00	01	0	0
0	1	00	11	1	0
1	0	00	10	1	0
1	1	00	10	1	0

 

0-->1-->2-->3    x=1


مثال: مداری شامل دو فلیپ فلاپ J-K به نام های a و b و یک ورودی x داریم، عبارات ورودی های فلیپ فلاپ به صورت زیر است:

$$J_A = B, \quad J_B = X'$$

$$K_A = BX', \quad K_B = A \oplus X$$

الف) شکل مدار را رسم کنید.

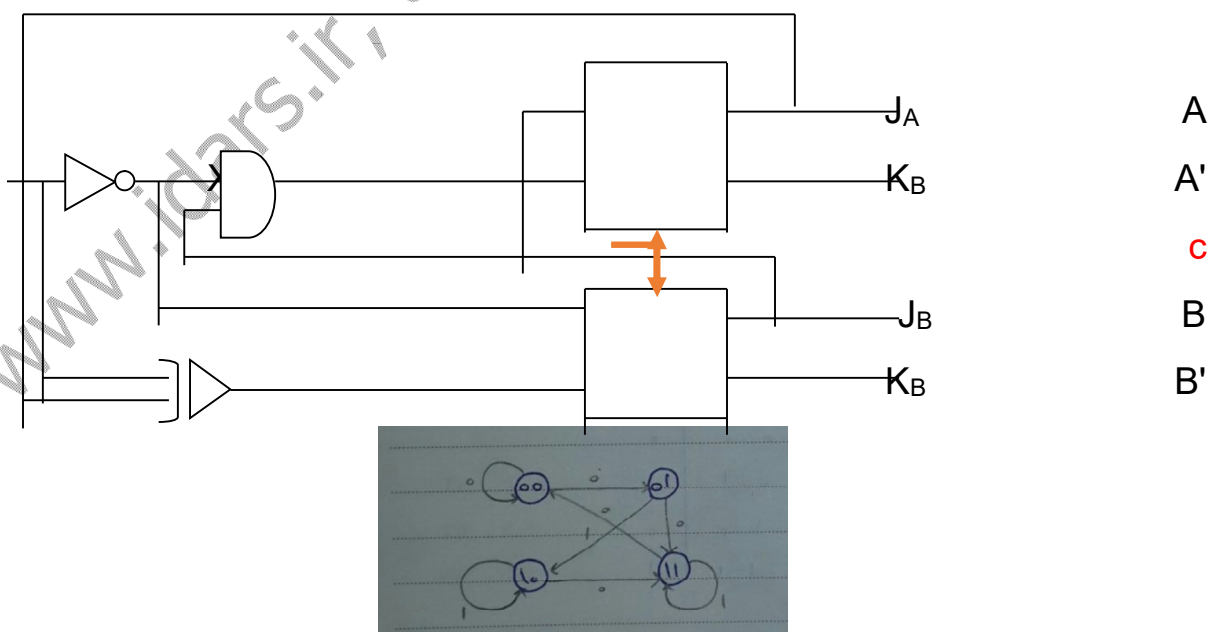ب) جدول صحت و دیاگرام حالت مدار را به دست آورید:



فعلی

بعدی

A	B	X	A	B	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$
0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0

## نمونه سوال میانترم

۱- مکمل 8 عدد  $(32.67)_8$  کدام است؟

- (۱)  $(45.10)_8$       (۲)  $(45.11)_8$       (۳)  $(44.12)_8$       (۴)  $(44.13)_8$

۲- عدد 1001 در کدگذاری 3-Excess مفروض است. معادل باینری آن کدام است؟

- (۱) ۰۱۱۰      (۲) ۱۱۰۰      (۳) ۱۰۰۰      (۴) ۰۱۰۱

۳- حاصل تفریق عدد  $(25)_b$  از عدد  $(51)_b$  برابر با  $(20)_{10}$  است.  $b$  یا پایه کدام است؟

- (۱) ۷      (۲) ۱۰      (۳) ۸      (۴) ۹

۴ - جدول کارنو داده شده چه تابع منطقی را مشخص می کند؟

	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	$AB$	$A\overline{B}$
$\overline{C}\overline{D}$	0	0	0	0
$\overline{C}D$	0	1	0	1
$CD$	0	0	0	0
$C\overline{D}$	0	1	0	1

(۱)  $(A \oplus B)(C \oplus D)$

(۲)  $(A \oplus B)(C \odot D)$

(۳)  $(A \oplus B)(C \odot D)$

(۴)  $(A \oplus B)(C \oplus D)$

(ارشد ۱۳۸۴)

۵ - برای عبارت جبری زیر:

$$F(W, X, Y, Z) = X'Z' + WYZ + W'Y'Z' + X'Y$$

عبارت جبری مینیمم حاصلضرب جمع را پیدا کنید. (POS)


(۱)  $F(W, X, Y, Z) = (Y' + Z)(W + X + Z')(W' + X + Y)$

(۲)  $F(W, X, Y, Z) = (Y + Z')(W' + X' + Z)(W + X' + Y')$

(۳)  $F(W, X, Y, Z) = (X + Z)(W' + Y' + Z')(W + X + Z)(X + Y')$

 (۴)  $F(W, X, Y, Z) = (Z' + Y)(W' + Y' + Z')(W + Z + Y)(X' + Z')$

۶ - کدام گزینه تابع خروجی مدار شکل مقابل را نمایش می دهد؟ (ارشد ۱۳۸۵)



(۱)  $z = 1$

(۲)  $z = A + \overline{B}\overline{C}$

(۳)  $z = \overline{A}B + BC$

(۴)  $z = A\overline{B} + B\overline{C}$

۷ - ساده ترین صورت تابع مقابل کدام است؟ (ارشد ۱۳۸۱)

$$F(A, B, C, D, E) = \sum (0, 2, 5, 8, 10, 16, 23, 26, 29), d(7, 18, 21, 22)$$

(۱)  $F = A\overline{C}\overline{E} + B\overline{C}\overline{E} + A\overline{C}\overline{D}E$

(۲)  $F = \overline{C}\overline{E} + \overline{B}CE + A\overline{C}\overline{D}E$

(۲)  $F = \overline{C}\overline{E}\overline{D} + B\overline{C}\overline{E} + B\overline{C}\overline{D}E$

(۳)  $F = AB + \overline{B}C + A\overline{B}\overline{E} + B\overline{D}$

۸ - در تابع  $f(a, b, c, d) = \sum m(3, 7, 8, 9, 12) + d(2, 6, 11, 14)$  به ترتیب چند Prime Implicant و Essential Prime Implicant وجود دارد؟ (ارشد ۱۳۸۸)

(۴) ۲ و ۷


(۳) ۱ و ۷

(۲) ۲ و ۵

 (۱) ۱ و ۵







9- در مدار زیر اضافه کردن کدام گیت باعث از بین رفتن Potential Hazard خواهد شد؟



- AND :  $\bar{a} \cdot c$  (۱)  
 NAND :  $\overline{\bar{a} \cdot c}$  (۲)  
 NOR :  $\overline{\bar{a} + b}$  (۳)  
 NAND :  $\overline{b \cdot a}$  (۴)

    10- کدامیک از مدارهای زیر، تابع  $(a \oplus c) + \bar{a}bcd$  را پیاده‌سازی می‌نماید؟ (ارشد ۱۳۸۰)





۱۱- برای تابع بولی ۵ متغیره زیر ساده‌ترین صورت حاصل جمع حاصلضربها کدام است؟ (ارشد ۱۳۷۹)

$F(A,B,C,D,E) = \sum(0,3,8,14,15,16,18,24,26,27,29)$  و  $d(6,7,9,19,22)$


- $\bar{A}CD + \bar{C}DE + \bar{B}CD + \bar{A}BDE + ABCDE$  (۲)  $\bar{C}DE + \bar{A}BC + \bar{A}BCE + ABCDE$  (۱)  
 $\bar{A}CD + \bar{A}C + \bar{A}BCE + ABCDE + \bar{C}DE$  (۴)  $\bar{A}CD + \bar{C}DE + \bar{A}CD + \bar{A}BCE + ABCDE$  (۳)

  ۱۲- در مدار زیر، تأخیر گیت‌ها در داخل آنها نوشته شده است. در زمانی که  $a = b = c = 1$  است،  $d$  از یک به صفر و دوباره به یک برمی‌گردد در جزوی  $z$  کدام موج دیده خواهد شد؟ (زمانها به نانو ثانیه است). (ارشد ۱۳۸۰)



نمونه سوال پایان ترم:

 1. یک مدار مقایسه گر طراحی کنید که دو عدد 3 بیتی را با هم مقایسه کند.
2. با استفاده از جمع کننده های 4 بیتی باینری جمع کننده BCD طراحی کنید.
3. تابع  $F(A,B,C,D) = \sum(0,4,5,6,7,10,13,15)$  را یکبار با مالتی پلکسر  $1 \rightarrow 8$  و سپس با مالتی پلکسر  $1 \rightarrow 4$  (ورودی های انتخاب باید B, C باشند) طراحی کنید.
4. مدار یک انکدر اولویت  $3 \rightarrow 8$  را طراحی کنید در طرحتان اعداد کوچکتر را دارای اولویت بیشتر در نظر بگیرید.
5. به تعداد کافی دیکدر  $2 \rightarrow 4$  و  $3 \rightarrow 8$  داریم با استفاده از آنها یک دیکدر  $5 \rightarrow 32$  طراحی کنید.
6. با استفاده از فلیپ فلاپ SR مداری طراحی کنید که دیاگرام حالت زیر را پیاده سازی کند. آیا مدارتان خود مصحح است؟



7. یک مدار ترتیبی دارای دو فلیپ-فلاپ JK با نام های A, B و یک ورودی X و یک خروجی Y است. تابع ورودی فلیپ فلاپ و خروجی آن بصورت زیر است.

$$JA = BX + A', KA = BX', JB = A'X, KB = A + B, Y = AX + BX'$$

الف - شکل مدار را رسم کنید.

ب - جدول صحت مدار را بدست آورید.

ج - دیاگرام حالت مدار را بکشید.

اهداف بلند همت های بلند می طلبد.

موفق و پیروز باشید.